
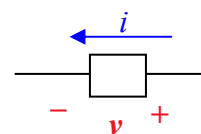


A1 ARAZOA: AUTOEBALUAZIORAKO GALDETEGIA (TEST MOTAKOA).


- Elektroiaren karga:
 - Positiboa da.
 - Negatiboa da.
 - Neutroa da.
 - Aldakorra da.
- Karga elektrikoa neurtzeko unitatea hau da:
 - N (Newton).
 - m (metro).
 - J (Joule).
 - C (Coulomb).
- Korronte elektrikoaren noranzkoa erakusteko erabiltzen dugun geziak hau da:
 - Karga positiboaren mugimenduaren noranzkoa.
 - Elektroien mugimenduaren noranzkoa.
 - Ezer ez, arbitrarioa delako.
 - Karga guztien mugimenduaren noranzkoa, positiboena zein negatiboena.
- Korronte elektrikoa neurtzeko unitatea hau da:
 - V (volt).
 - Ω (ohm).
 - A (ampere).
 - C · m (coulomb bider metro).
- Tentsio elektrikoa neurtzeko unitatea hau da:
 - V (volt).
 - Ω (ohm).
 - A (ampere).
 - A · m (ampere bider metro).
- Potentzia elektrikoa neurtzeko unitatea hau da:
 - V (volt).
 - W (watt).
 - A (ampere).
 - Ω (ohm).
- Irudiko elementurako, $v \times i$ biderketak hau da:
 - Elementuak emandako potentzia.
 - Elementuaren barne-erresistentzia.
 - Elementuaren karga kapazitatea.
 - Elementuak xurgatutako potentzia.
- Irudiko elementurako, $v \times i$ biderketak hau da:
 - Elementuak emandako potentzia.
 - Elementuaren barne-erresistentzia.
 - Elementuaren karga kapazitatea.
 - Elementuak xurgatutako potentzia.

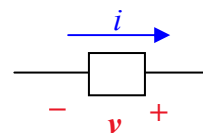



9. Irudiko elementuak:

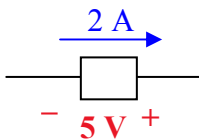- a) 10 W xurgatzen ditu.
- b) -10 W xurgatzen ditu.
- c) 5 V ematen ditu.
- d) 2 A xurgatzen ditu.



10. Erresistentziak neurtzeko unitatea hau da:

- a) V (volt).
- b) Ω (ohm).
- c) A (ampere).
- d) $\Omega \cdot m$ (ohm bider metro).

11. Zirkuitu simple batean, 10 Ω -eko erresistentzia bat konektatzen badugu 5 V-eko tentsioa duen bateria baten muturren artean, erresistentziazatik igaroko den korrontearen balioa hau da:

- a) 50 A.
- b) 5 A.
- c) 0,5 A.
- d) 2 A.

12. Aurreko galderako erresistentziak xahututako potentziaren balioa hau da:

- a) 0,5 W.
- b) 2,5 W.
- c) 5 W.
- d) 50 W.

13. 11. galderako bateriak emandako potentziaren balioa hau da:

- a) 0,5 W.
- b) 2,5 W.
- c) 5 W.
- d) 50 W.

14. 3 V-eko pila baten muturren artean bonbilla bat konektatzean, bonbillatik 2,5 A-ko korrontea igarotzen da. Hortaz, bonbillaren erresistentziaren balioa hau da:

- a) 7,5 Ω .
- b) 1 Ω .
- c) 1,2 Ω .
- d) 0,83 Ω .

15. Aurreko galderako bonbillak xahututako potentziaren balioa hau da:

- a) 3 W.
- b) 2,5 W.
- c) 7,5 W.
- d) 1,2 W.



16. 1000 W-eko tresna elektriko bat egunean zehar 10 orduz egoten da konektatuta, eta hilean 28 egun. Elektrizitatearen kostua 0,1 € baldin bada kWh (kilowatt-ordu) bakoitzeko, hilaren bukaeran haxe ordaindu beharko dugu:
- a) 10 €.
 - b) 28 €.
 - c) 280 €
 - d) 1000 €.
17. Etxeko tentsio elektriko estandarrean, 220 V-ean, alegia, lan egiten duen 1000 W-eko berogailu elektriko baten barne-erresistentziaren balioa haxe da:
- a) 0,22 Ω .
 - b) 48,4 Ω .
 - c) 4,55 Ω .
 - d) 220 Ω .
18. Korrante-sorgailu baten muturren arteko tentsioa:
- a) Zero da beti, korrante-sorgailu batek ez baitu tentsiorik.
 - b) Positiboa da beti, sorgailua izateagatik.
 - c) Konektatuta dagoen zirkuituak ezartzen diona izango da, zirkuituetako legeak bete behar baitira.
 - d) Negatiboa da beti, korrontea eman ahal izateko hala behar delako.
19. Tentsio-sorgailu baten muturren arteko tentsioa:
- a) Sorgailuaren berezko balioak esandakoa da beti.
 - b) Positiboa da beti, sorgailua izateagatik.
 - c) Konektatuta dagoen zirkuituak ezartzen diona izango da, zirkuituetako legeak bete behar baitira.
 - d) Negatiboa da beti, korrontea eman ahal izateko hala behar delako.
20. Korrante-sorgailu batetik igarotzen den korrontea:
- a) Sorgailuaren berezko balioak esandakoa da beti.
 - b) Positiboa da beti, sorgailua izateagatik.
 - c) Konektatuta dagoen zirkuituak ezartzen diona izango da, zirkuituetako legeak bete behar baitira.
 - d) Negatiboa da beti, korrontea eman ahal izateko hala behar delako.
21. Tentsio -sorgailu batetik igarotzen den korrontea:
- a) Zero da beti, tentsio-sorgailu batek ez baitu korronterik.
 - b) Positiboa da beti, sorgailua izateagatik.
 - c) Konektatuta dagoen zirkuituak ezartzen diona izango da, zirkuituetako legeak bete behar baitira.
 - d) Negatiboa da beti, korrontea eman ahal izateko hala behar delako.