

SISTEMA DIGITALEN DISEINATZEKO OINARRIAK
AUTOEBALUAZIOA: 3- Bloke konbinazionalak

1. **8:1 multiplexadore baten bidez, gauzatu funtzio hau:**
 $F = \sum m(0, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13)$

2. **Kenketa hau garatu:**

$$K=12 - 7$$