

## SISTEMA DIGITALEN DISEINATZEKO OINARRIAK

### **AUTOEBALUAZIOA: 4- Erregistro eta kontagailuak**

- 1. 8 biteko desplazamendu erregistro baten, zenbat erloju periodo behar dugu serie formatuan sartutako datu bat paralelo formatuan erakusteko?**
- 2. Kontagailu baten datuak biegonkor asinkronoetan (flip-flop) gordeta daude. Zer esan nahi du, beraz kontagailua asinkronoa izatea?**
- 3. Kontagailu baten modulua eta bere balio maximoa gauza bera da?**