

$$\begin{aligned} V_{(\infty)} &= k_1 \cdot e^{\frac{-t}{R_C}} + k_2 \Rightarrow 10'66 = k_2 \\ V_{(0+)} &= k_1 \cdot e^{\frac{-t}{R_C}} + k_2 = k_1 + k_2 \Rightarrow -1'92 = k_1 + k_2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} -12'58 = k_1$$

$$V(0'25) = -12'58 \cdot e^{\frac{0'25}{2'66}} + 10'66 = -13'82 + 10'66 = -3'16 V$$


$$\Delta \Rightarrow T = 200 \mu F \cdot 2'66 \text{ k}\Omega = 532 \text{ ms}$$

$$4T = 2128 \text{ ms} = 2'13 \text{ s}$$

$$F = \frac{1}{T} = 0'47 \text{ Hz}$$



a)

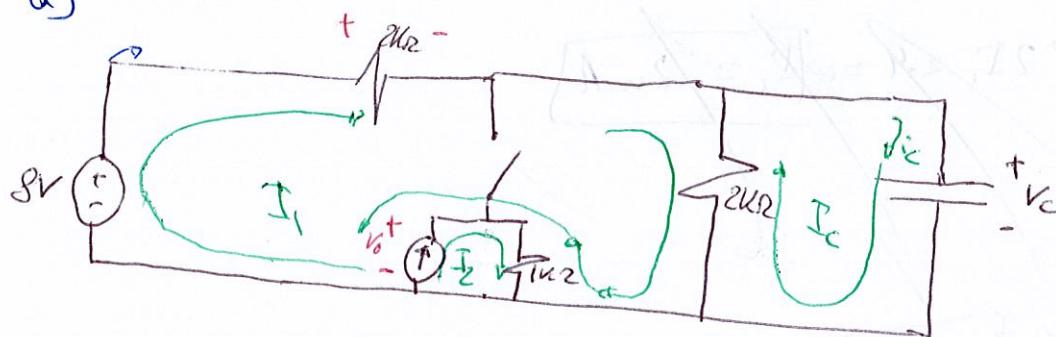

$$2I_1 + 2I_2 - 2I_3 = 8 \Rightarrow I_1 + 3I_2 =$$

$$I_2 = V_0 \Rightarrow I_2 = 16 \text{ mA} \Rightarrow V_0 = 16 \text{ V}$$

$I_3 = 0 \text{ A}$  i range dc, & komutatge ilur denbora luzer batago irakite.

$$2I_1 + 2I_2 - 2I_3 \quad \cancel{I_1 + 3I_2 = 8}$$

$$\Rightarrow 5I_1 - I_2 + V_0 = 8$$

$$I_2 - I_1 = V_0 \Rightarrow \cancel{16 + I_1 =}$$

$$\Rightarrow I_2 - I_1 - V_0 = 0$$

$$2I_3 - 2I_1 + V_0 = 0$$


$$4I_1 = 8 \Rightarrow I_1 = 2 \text{ mA}$$

$$-2I_1 + V_0 = 0 \Rightarrow V_0 = 4 \text{ V}$$

$$16 - 2 = V_0 \Rightarrow V_0 = 14 \text{ V}$$


$$I_2 = 16 \text{ mA}$$

b)

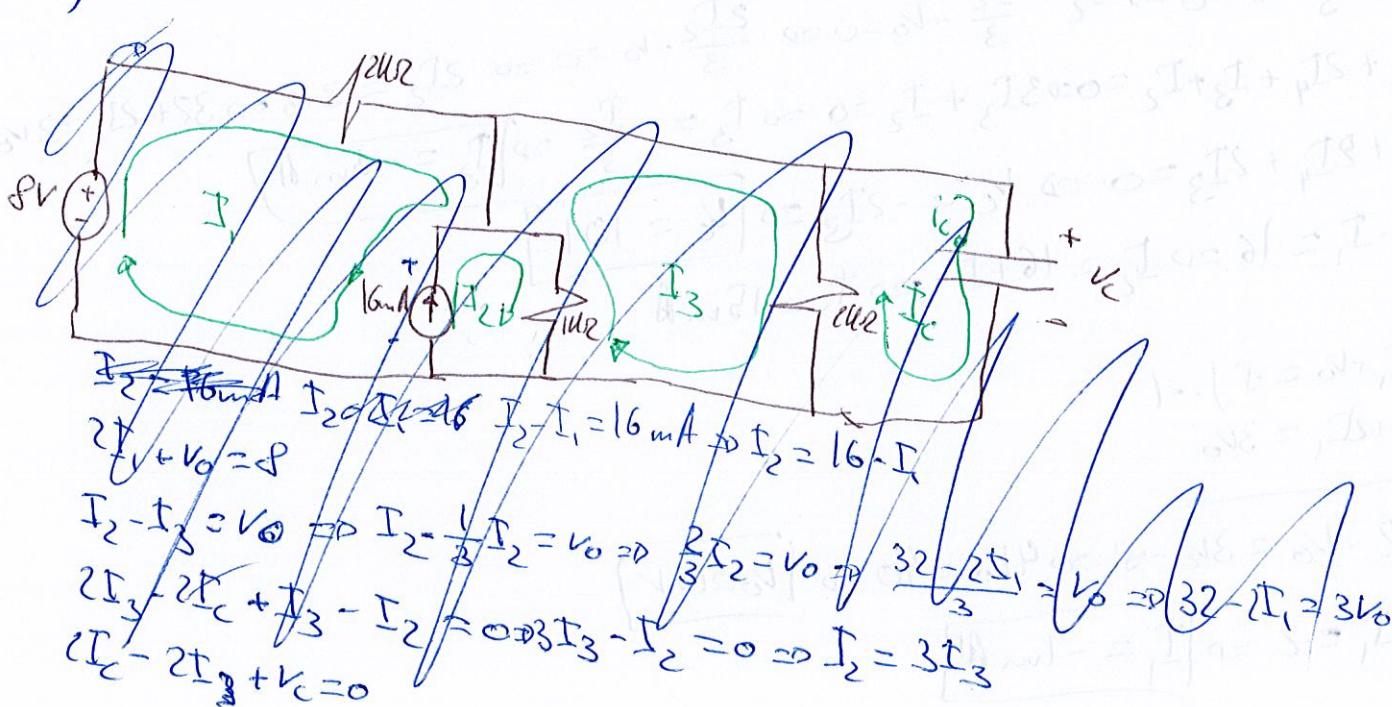

$$\begin{aligned}
 2I_1 + V_0 &= 8 \Rightarrow 2I_1 = 8 - V_0 \\
 32 - 2I_1 &= 3V_0 \\
 32 + V_0 &= 3V_0 + 8 \\
 32 - 8 &= 2V_0 \Rightarrow V_0 = 12V
 \end{aligned}$$
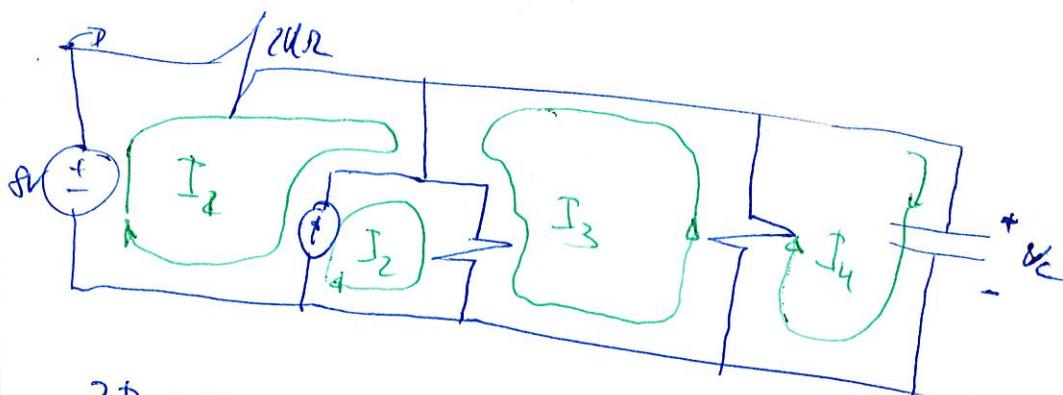
$$\begin{aligned}
 I_2 - I_1 &= 16 \text{ mA} \Rightarrow I_2 = 16 + I_1 \\
 I_2 &= 3I_3 \Rightarrow 16 + I_1 = 3I_3 \\
 2I_3 &= V_C
 \end{aligned}$$



$$2I_1 + V_0 = 8$$

$$\begin{aligned}
 I_2 + I_3 - V_0 &= 0 \Rightarrow I_2 = \frac{V_0}{3} - I_3 \Rightarrow 2I_2 - V_0 = 0 \Rightarrow 2I_2 = 3V_0 \Rightarrow 32 + 2I_1 = 3V_0 \\
 2I_3 + 2I_4 + I_3 + I_2 &= 0 \Rightarrow 3I_3 + I_2 = 0 \Rightarrow I_3 = -\frac{I_2}{3} \Rightarrow I_3 = -5 \text{ mA} \\
 V_C + 2I_4 + 2I_3 &= 0 \Rightarrow V_C = -2I_3 \Rightarrow V_C = 10V \\
 I_2 - I_1 &= 16 \Rightarrow I_2 = 16 + I_1 \Rightarrow I_2 = 15 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$(2I_1 + V_0 = 8) \dots 1$$

$$32 + 2I_1 = 3V_0$$

$$32 - V_0 = 3V_0 - 8 \Rightarrow 4V_0 = 40 \Rightarrow V_0 = 10V$$

$$2I_1 = 2 \Rightarrow I_1 = -1 \text{ mA}$$

$$V_{(0^+)} = 4V$$


$$V_{(0^-)} = 4V$$

$$V_{(\infty)} = 10V$$


$$I_{C(0^-)} = 0A$$

$$I_{C(0^+)} = ? \approx 225mA$$

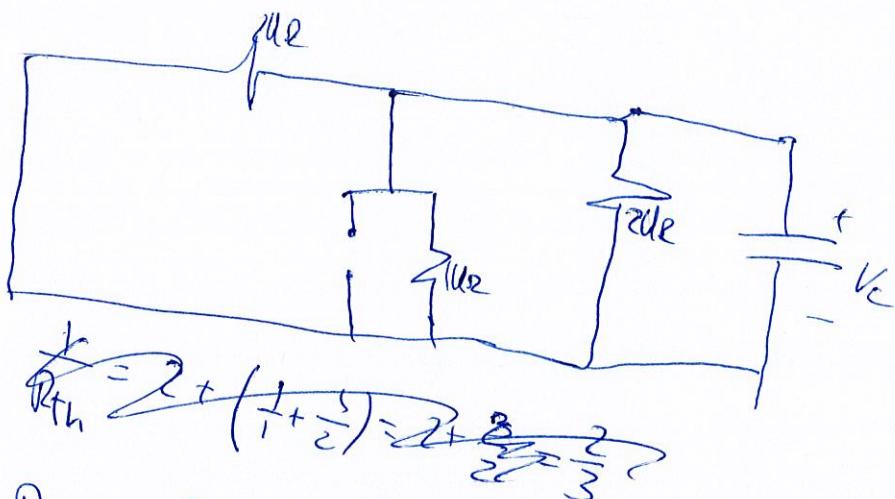
Thevenin - en Ersatzschaltung Bildschilde


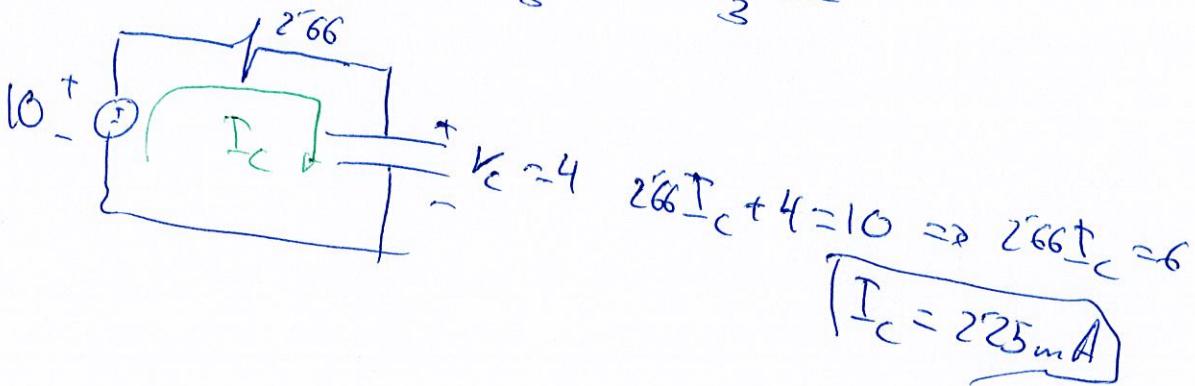
$$R_{Th} = 2 + \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2} k\Omega$$





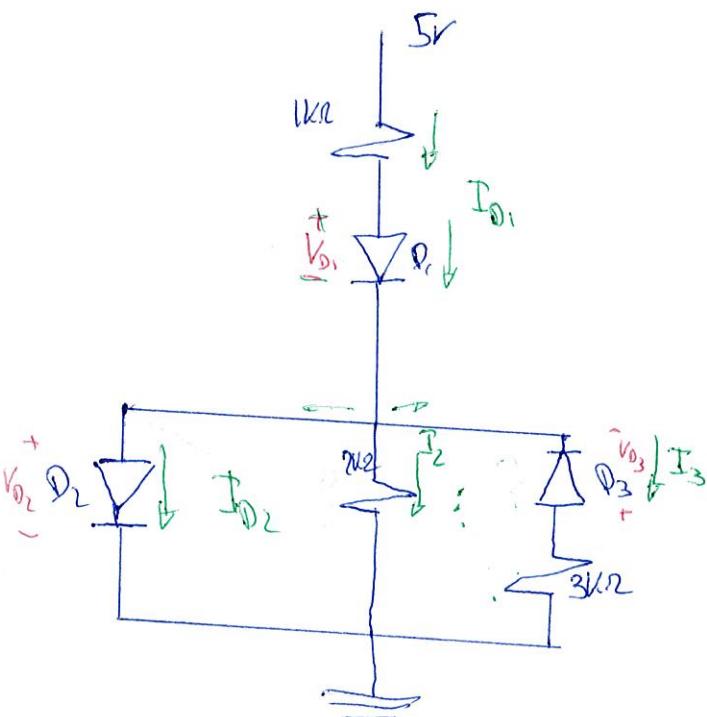

1. Hypothese (dioden polarisierbar bzw. nicht)


2. Hypothese  $D_1: ZP; D_2: ZP; D_3: AP;$

$$\text{Elektrode: } V_{D_1} = 0.2V \quad V_{D_2} = 0.2V \quad I_3 = 0A$$

$$\text{Gegentakt: } I_{D_1} \geq 0 \quad I_{D_2} \geq 0 \quad V_{D_3} \leq 0.2V$$

$$\text{Ergebnis: } -\oplus \quad -\ominus \quad -\ominus$$

Zirkuiturteilnahme

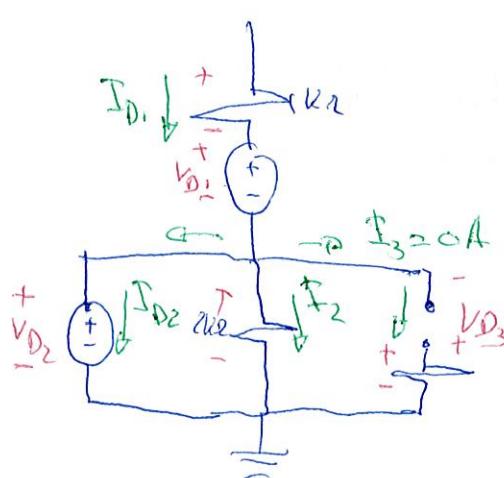

Zirkuitverfahren Elektrode

UKL:

$$I_{D_1} = I_{D_2} + I_{D_3}$$

$$ATL: 1I_{D_1} + 0.2 + 0.2 = 5 - 0$$

$$\text{Edelle. Bed. K: } 1I_{D_1} + 0.2 + 2I_2 = 5 - 0$$

$$\text{Eduinelle. Bed. K: } I_{D_1} + 0.2 + -V_{D_3} + 3I_3 = 5 - 0$$

Lösung

$$\textcircled{2} \rightarrow I_{D_1} = \frac{5 - 0.2 - 0.2}{1} = 3.6 \text{ mA}$$

$$\textcircled{3} \rightarrow I_2 = \frac{5 - 0.2 - 3.6}{2} = 0.35 \text{ mA}$$

$$\textcircled{4} \rightarrow V_{D3} = \underline{3'6 + 0'2 - 5} = -0'2V$$

$$\rightarrow I_{D2} = 3'6 - 0'35 = 3'25mA$$

Hipotesiaren egiazapena:

Baldintzaak betetzen dira?

$$I_{D1} \geq 0 \Rightarrow I_{D1} = 3'6mA > 0$$


$$I_{D2} \geq 0 \Rightarrow I_{D2} = 0'35mA > 0$$

$$V_{D3} \leq 0'2V \Rightarrow V_{D3} = -0'2V < 0'2V$$



Egindako hipotesia zuzene da.

$$V_A = V_{A0} = V_{D2} = 2I_2 = -V_{D3} = 0'2V$$

Diodo artikalea:

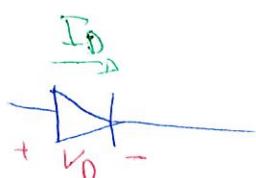


LED diodoa

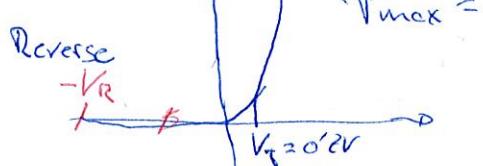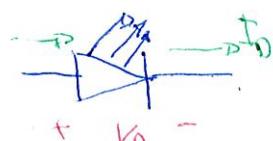


$$V_{LED} = 2'2V - \text{Gorria}$$

$$V_{LED} = 1'7V - \times$$


Zener Dioda

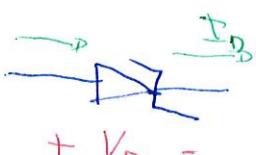

$I_D$

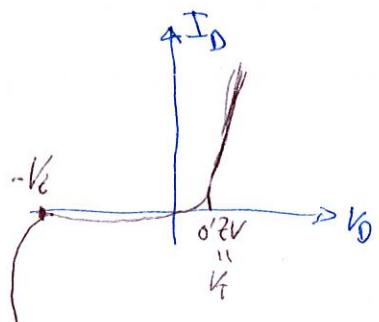


## Kommunikation

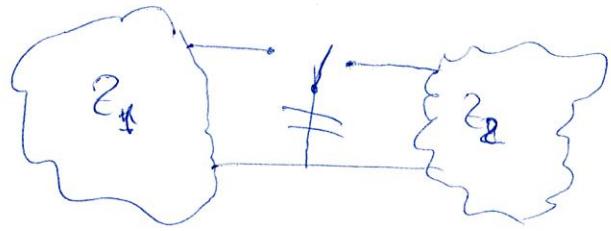

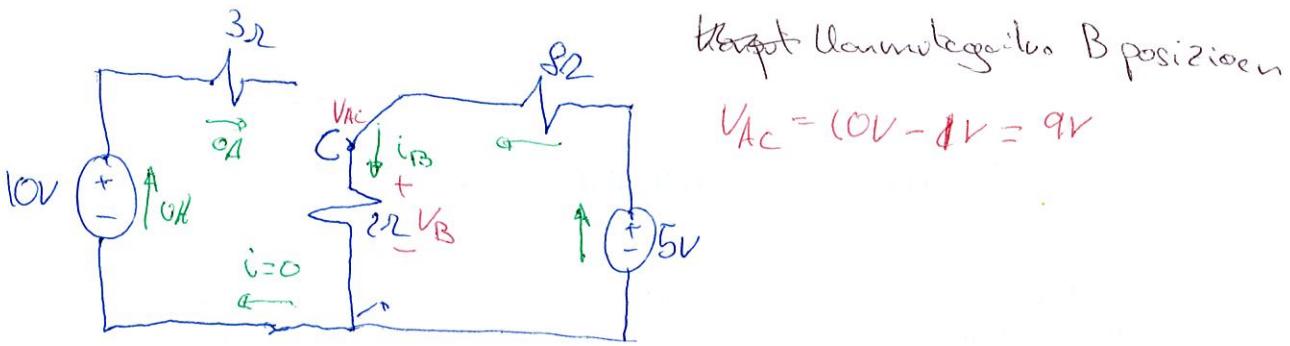
Zirkelite baten tekenen-en zirkeliteken behoeften erelijz, bi zirkelite  
zirkelite behoeften lach anderem eyings dugt kommunikativen






$$U_{th}: -5V + 8i_B + 2i_B = 0 \Rightarrow 10i_B = 5 \Rightarrow i_B = \frac{1}{2}A$$

$$V_B = 2 \cdot i_B = 1V$$

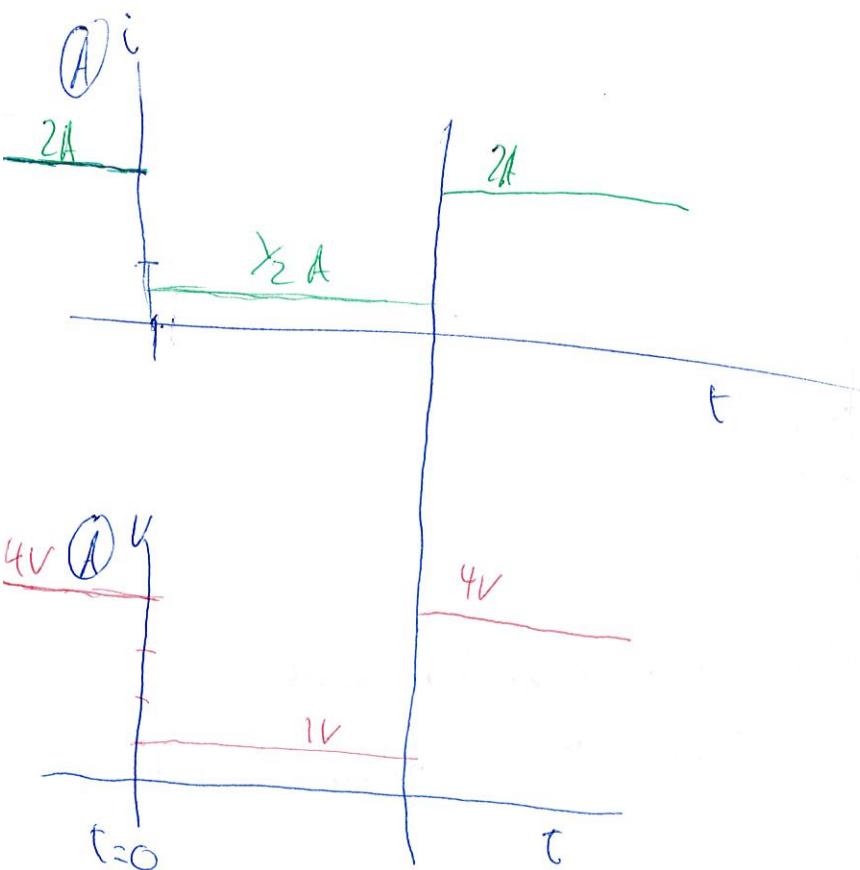

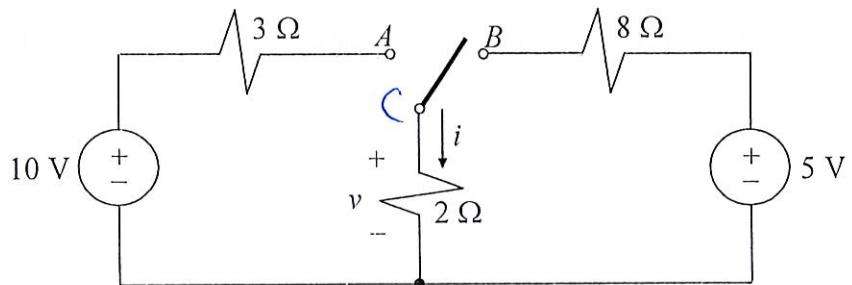
## 7. gaia: egoera iragankorra

Irudiko zirkuituan, kalkula itzazu  $v$  eta  $i$  magnitudeen balioak kommutagailuaren bi posizioetarako,  $A$  eta  $B$ . Zer gertatzen da kommutagailua posizio batetik bestera pasatzean? Irudika itzazu magnitudeen aldaketak denboran zehar kommutagailuaren posizioa aldatzean.



Komutagailua A posizioan:

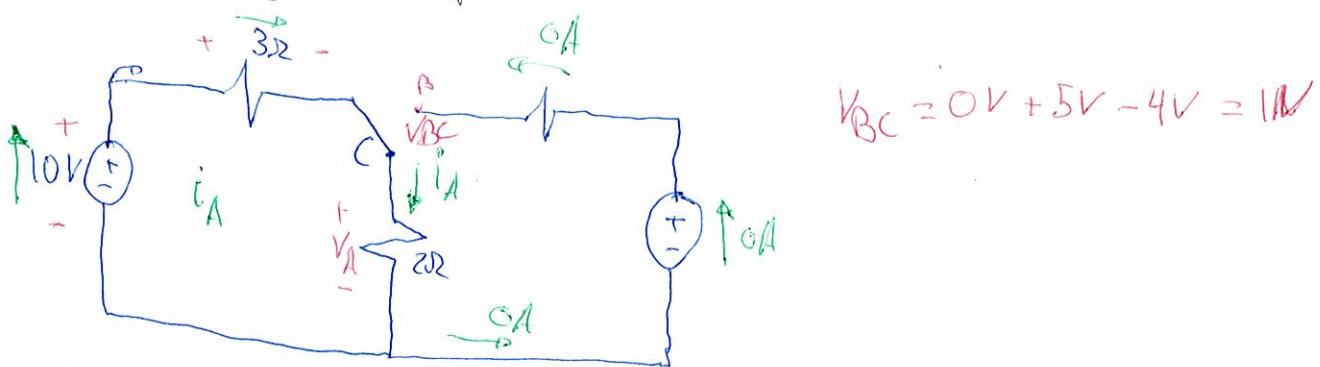

$$V_{BC} = 0V + 5V - 4V = 1V$$

B posizioan zirkuitu irelio <sup>berde</sup> geratzen da. Beraz, beretik igerotako den horrentza 0A-koa izango da. Eta  $i_A$  10V-ko tensio sorgailuak emandako tentsioa izango da.


UHL

$$\text{I. maila: } 3i_A + 2i_A - 10 = 0 \Rightarrow 5i_A = 10 \Rightarrow i_A = 2A$$

$i_A$ -beraz, 2A izango da, eta  $V_A = 4V$

$$V_A = i_A \cdot 2\Omega = 4V$$

## Zener diodo e le sue applicazioni

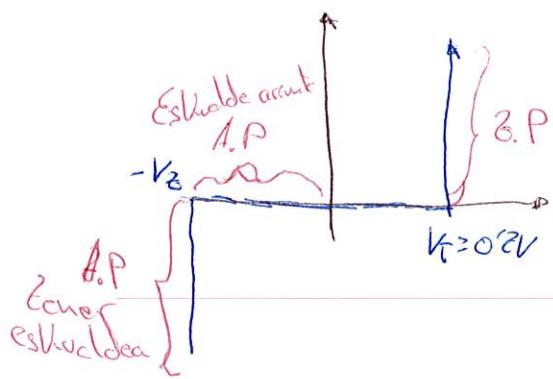


Polarizzazione	ZP	A.P. assunto	A.P. Zener
Esclusiva	$V_D = 0.7V$	$I_D = 0A$	$V_D = -V_Z$ $I_D = 0$
Breakdown	$I_D > 0A$	$V_D < V_Z = 0.7V$ $-V_Z < V_D < 0.7V$	$I_D \leq 0$
Forward	$I_D > 0A$ $0.7V$	$I_D = 0A$ $+V_D -$	$I_D > 0A$ $V_Z = 0$

Eredità Zener  
diodoall.



7

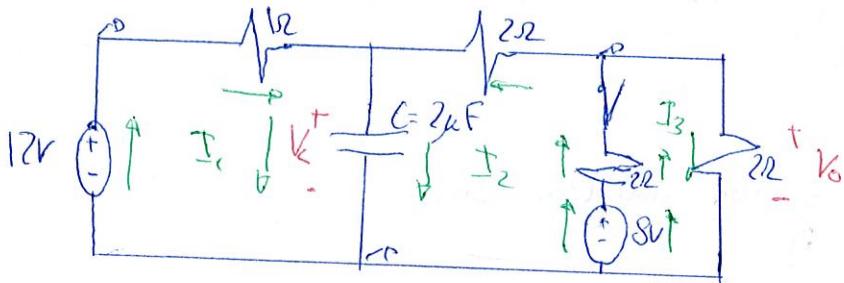

Kth egingez hiru meiletan, 3 ekuaazio lortuko ditugu.

$$1. \text{ meile: } I_1 + V_C - 12 = 0$$

$$2. \text{ meile: } -8 + 2I_2 + 2I_3 + 2I_2 + V_C = 0 \Rightarrow 4I_2 + 2I_3 + V_C = 8$$

$$3. \text{ meile: } 2I_3 - 8 + 2I_3 + 2I_2 = 0 \Rightarrow 4I_3 + 2I_2 = 8 \Rightarrow 2I_3 + I_2 = 4$$

$$I_1 + V_C - 12 = 0$$

$$3I_2 + V_C = 4$$

$I_C = I_1 + I_2 \Rightarrow I_C = 0$  izango da s denboran osoean hiru

itzate.

$$\text{Beraez, } I_1 = -I_2$$

$$I_1 + V_C - 12 = 0$$

$$-3I_1 + V_C = 4$$

$$4I_1 = 8 \Rightarrow I_1 = 2A$$

$I_1 + V_C - 12 = 0$  ( $I_1$  ordeztutu  $V_C$  lortuko dugun.)

$$V_C - 10 = 0 \Rightarrow V_C = 10V \quad V_C(\infty)$$

$V_C = 10V$  izango da konduktorearen naturren ordeko tensioa.

$$I_1 = 2A \Rightarrow I_1 = -I_2 \Rightarrow I_2 = -2A$$


$$4I_3 + 2I_2 = 8 \Rightarrow 4I_3 = 12 \Rightarrow I_3 = 3A$$

$$I_3 = 3A \text{ bako, } V_0 = 2 \cdot I_3 = 6V \text{ izango da. } \checkmark$$

V0(00)

b)

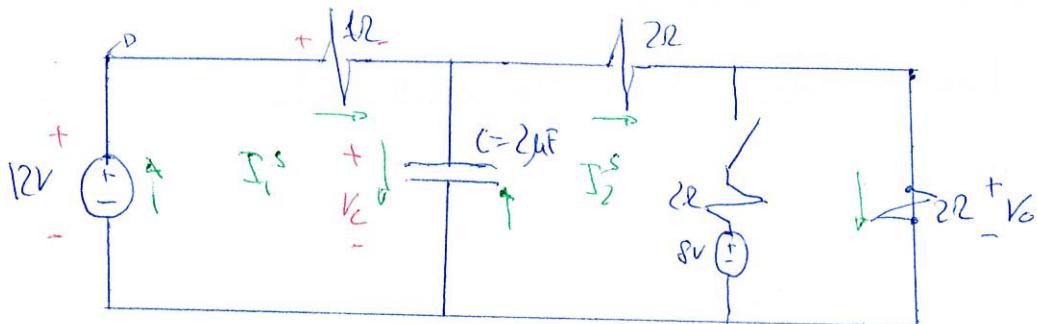$t=0$  unean  $S$  etengilea irekitzen da.



$S$  denboran lezean bedago irekita,  $I_c^s = 0A$  izango da.

$$I_c^s = 0A \Rightarrow I_1 - I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = I_2 \checkmark$$

KTL eginbill 2. aldiarria lortuko ditugu bi maila lehitzagun.

1. maila:  $I_1^s + V_c = 12 \Rightarrow (I_2^s + V_c = 12) \cdot 1$

2. maila:  $2I_1^s + 2I_2^s = V_c \Rightarrow 4I_2^s = V_c$

$V_c(0^+)$

$$V_c = 4I_2^s = 16V \text{ izango da denboran leze pse ondoren.}$$


$V_0(0^+)$

$$V_0 = 2I_2^s = 8V \text{ izango da, } S \text{ irekitzen den momentuan.}$$

$t=0$  unean  $V_c = 10V$  izango da  $\Rightarrow$  Kondentsadoreek denboran bat behar baitu bere tensioa aldatzen. Ordea,  $V_c(0^+) \approx 16V$

izango da,  $S$  irekita denbora asto egon da.

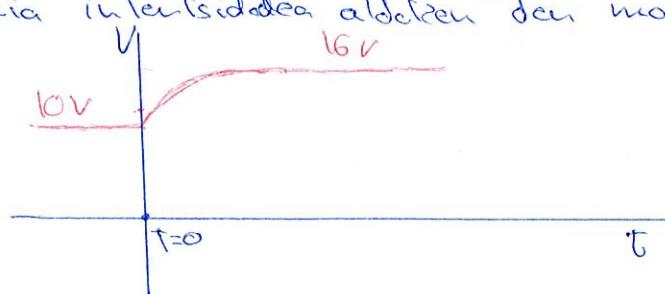$V_0$  ordea  $\approx 10V$  bi uneetan  $V_0 = 8V$  izango da erresistentziaren boltegia infentzidea aldatzen den momentuan aldatzen baitu.



(heu jasaten Kondentsadoreek tensioaren grafikoa)

c)

Energiaia irakietzen denetik, denbora bat behar du tentsio aldakete egiten.

Denbora hori hauela uzkurtzen da.

10

$$V_C(0^+) = K_1 e^{-\frac{t}{R_C}} + K_2 \Rightarrow 10V = K_1 + K_2$$

$$V_C(\infty) = K_1 e^{\frac{-\infty}{R_C}} + K_2 \Rightarrow 16 = K_2$$

$$10 = K_1 + 16 \Rightarrow K_1 = -6V$$

$$\frac{C}{R_{th}} = 0.82 \cdot 3\Omega = 1.6 \mu F \Rightarrow 4C = 6.4 \mu s \quad \text{beharrlo diru}$$

$$\frac{1}{R_{th}} = 1 + \frac{1}{2\omega} = \frac{5}{2} \quad \text{10V etik 1.6 V era pentsatzek.}$$

$$R_{th} = \frac{4}{5}\omega = 0.82$$

Baina, denbora hori  $\frac{\Delta V_C}{2}$  egitello da,  $\frac{\Delta V_C}{2}$  zehat da  $\frac{\Delta V_C}{2}$  egitello beharrlo dien denbore?

$$\Delta V_C = 16 - 10 = 6V$$

$$\frac{\Delta V_C}{2} = \frac{1}{2} \cdot 6V = 3V$$

$$\cancel{10V = K_1 + K_2 \Rightarrow 10 = K_1 + 13 \Rightarrow -3V = K_1}$$


$$\cancel{K_2 = 13V}$$

$$13V = -6 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + 16 \Rightarrow 13 = -6 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + 16$$
$$\Rightarrow \frac{13}{6} = e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow \ln \frac{1}{2} = \ln e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow$$
$$\ln \frac{1}{2} = -\frac{t}{RC} \Rightarrow \frac{t}{RC} = \ln \frac{1}{2} = -\frac{t}{0.08} \Rightarrow t = 0.55 \mu s$$

$$\boxed{t = 0.55 \mu s}$$

h2

Mikkel Arkkonen  
Aitälä Elv

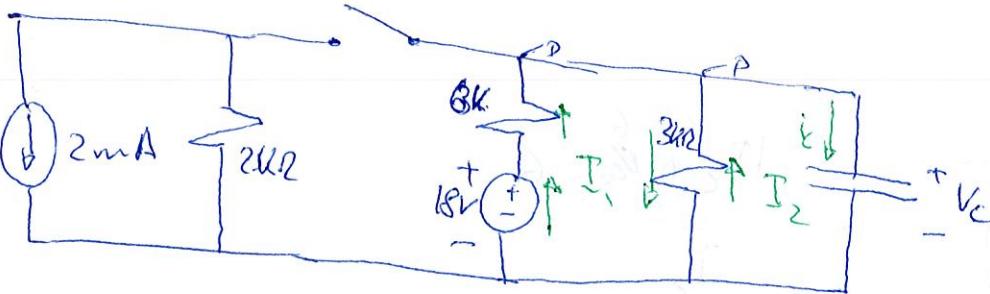

a)

$$3I_1 - 3I_2 - 18V + 6I_1 = 0 \Rightarrow 9I_1 - 18 = 0 \Rightarrow I_1 = 2A$$

$$V_C + 3I_2 - 3I_1 = 0 \Rightarrow V_C - 3I_1 = 0 \Rightarrow V_C = 6V$$

$$I_C = 0A \Rightarrow I_2 = 0A$$


$$V_{C(\infty)} = 6V$$

b)

$$V_{C(0^+)} = 6V, \quad V_{C(0^-)} = 6V$$

$$i_C(0^+) = 0A, \quad V_{C(\infty)} =$$


Thevenin-er Zirkuit bilden.

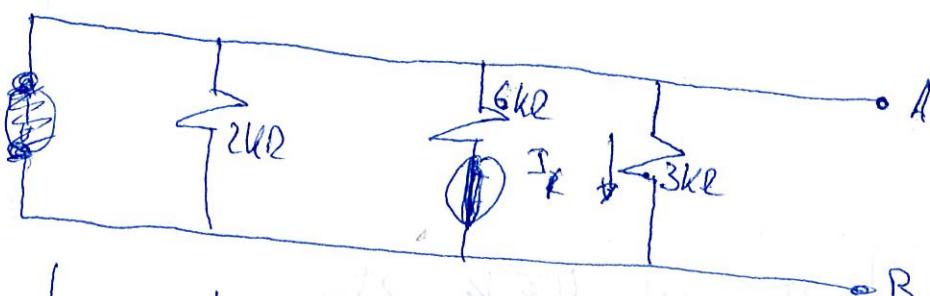

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = 1\Omega^{-1}$$


$$R_{Th} = 1\Omega$$

$$E_{Th} = V_{AB} = 3k\Omega I_2 = 6V$$

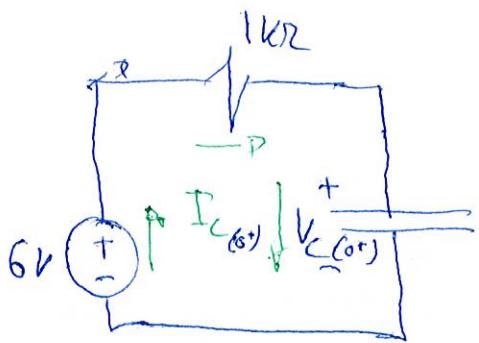

$$18 + \frac{6}{1k\Omega} = 6$$

$$I_C$$

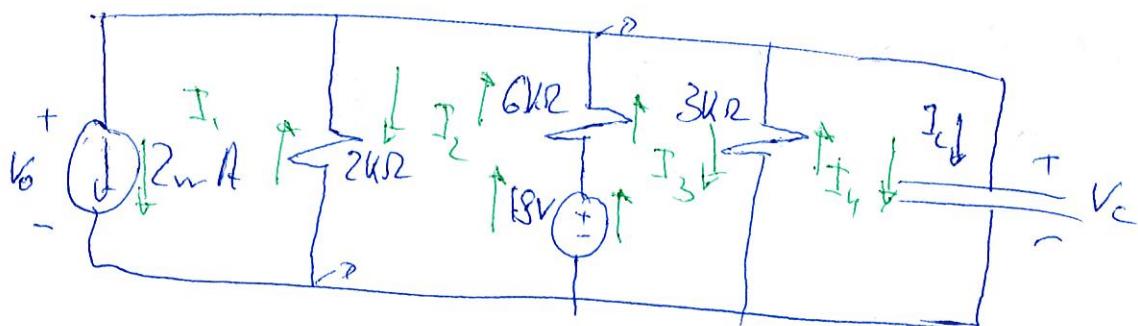

~~$$2I_1 + V_6 = 0 \Rightarrow 2I_1 - 2I_2 + V_0 = 0$$~~

~~$$6I_2 + 8I_3 + 2I_2 - 2I_1 = 18 \Rightarrow 8I_2 + 6I_3 - 2I_1 = 18$$~~

~~$$3I_4 - 3I_3 + V_C = 0$$~~

$$9I_3 + 6I_2 = 18 \Rightarrow (3I_3 + 2I_2 = 6) \therefore 4I_2 - 2I_1 = 6$$

~~$$2I_1 - 2I_2 + V_0 = 0$$~~


~~$$4I_2 - 2I_1 = 6$$~~

~~$$2I_2 + V_0 = 6$$~~

~~$$2I_1 - 2I_2 + V_0 = 0 \Rightarrow -2I_2 + V_0 = 4 + V_6 = 2I_2$$~~

$$4I_2 - 4 = 6$$

$$I_2 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

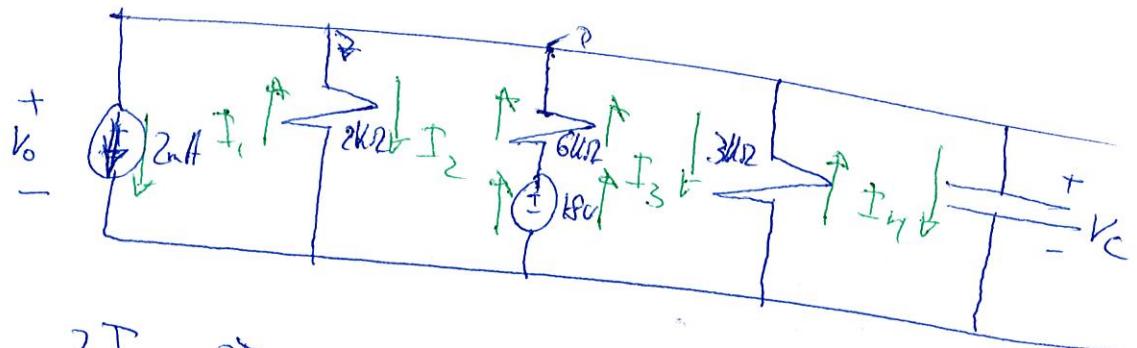

$$2I - 2I_2 = V_0 \Rightarrow 4 - 2I_2 = V_0 \Rightarrow 4 + V_0 = 2I_2$$


$$2I_2 - 2I_1 + 6I_2 + 6I_3 = 18 \Rightarrow 8I_2 + 6I_3 = 18 \Rightarrow 4I_2 + 3I_3 = 9$$

$$3I_3 + 6I_2 + 6I_3 = 18 \Rightarrow 9I_3 + 6I_2 = 18 \Rightarrow (3I_3 + 2I_2 = 6) \rightarrow 1$$

$$V_C - 3I_3 = 0$$

$$2I_2 = 12$$



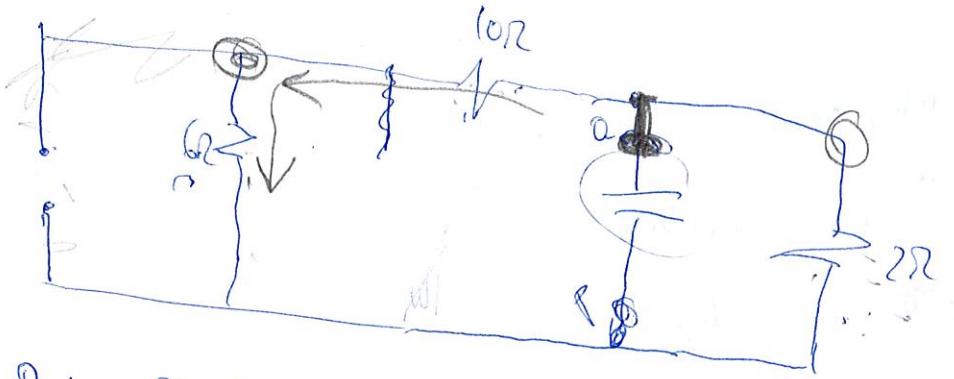


$$R_{12} = R_1 + R_2 = 16\Omega$$


$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{1}{16} + \frac{8}{16} = \frac{9}{16}\Omega$$

$$R_{Th} = 17.77\Omega$$

$E_{Th}$

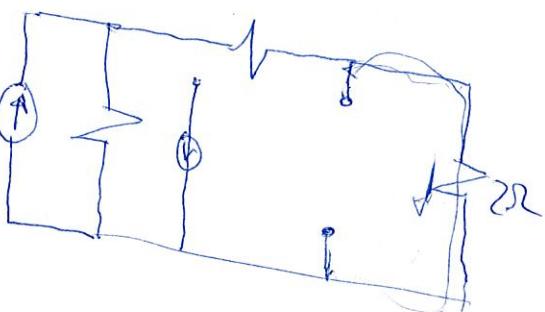


$$E_{Th} = I_3 \cdot 2\Omega = 8V$$

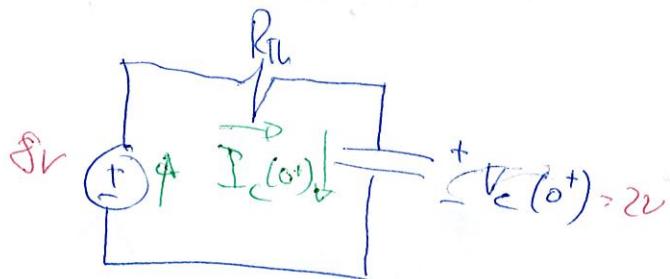

$$17.77 I_c(0+) + 2V = 8V$$

$$I_c(0+) = \frac{6}{17.77} = 3.325A$$

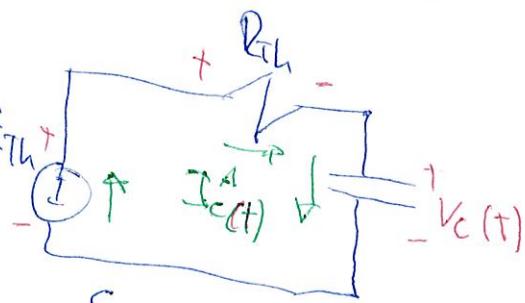

Eigene eignung:

$$k+L: R_{Th} I_c^A(t) + V_c(t) = E_{Th} \Rightarrow 17.77 I_c^A(t) + V_c(t) = 8V$$

Wiederholungsweise, portugiesisch:

$$I_c(t) = c \cdot \frac{dV_c(t)}{dt}$$

$$R_{Th} \left( c \cdot \frac{dV_c(t)}{dt} \right) + V_c(t) = 8V$$

$$V_C(t) = k_1 e^{-t/R_C} + k_2$$

$$8V = V_C^A(0^+) = k_1 e^{\frac{0}{R_C}} + k_2 = k_1 + k_2$$

$$8V = V_C^A(\infty) = k_1 e^{\frac{\infty}{R_C}} + k_2 = k_2$$


$$\boxed{k_2 = 8V}$$


$$k_1 + k_2 = 2 \Rightarrow k_1 = 2 - k_2 = -6V \Rightarrow \boxed{k_1 = -6V}$$

$$V_C^A(t) = -6e^{-t} + 8$$

$$R^A = 12\pi \cdot 100\mu F = 172\mu S$$

8V

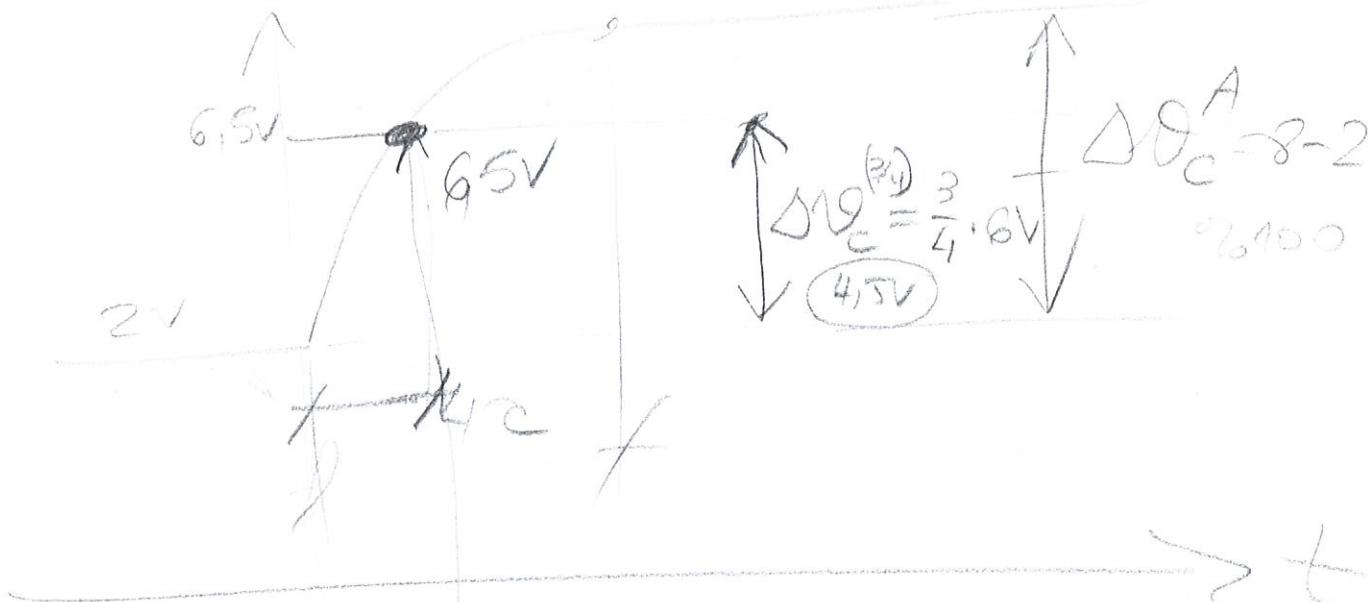

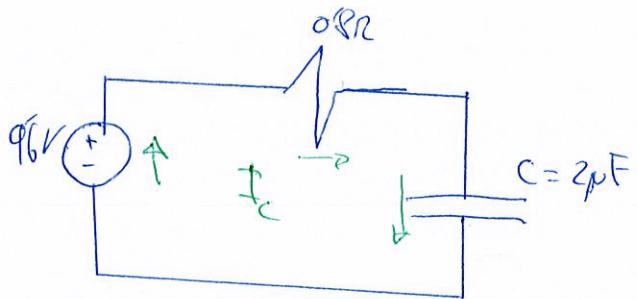

$$10'66 = V_C(0) = k_1 e^{-\frac{t}{R_C}} + k_2 = k_1 + k_2$$

$$96 = V_C(\infty) = k_1 e^{\frac{-\infty}{R_C}} + k_2 = k_2$$

$$\begin{aligned} k_2 &= 96V \\ k_1 + k_2 &= 10'66 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} k_2 &= 96V \\ k_1 &= 1'06V \end{aligned} \right\}$$

$$C = 0.8 \cdot 2 \mu F = 16 \mu S$$

Zerstört den baren Behälter über Wundentscheidung Tensio-abdachte erdin cogitello, hori kallulatello.

$$\Delta V_C = 96 - 10'66 = -1'06V$$



$$\Delta V_C = \frac{1}{2} \cdot -1'06 = -0'53V \text{ abdachte cogim behälter du.}$$

1'06V abdachte cogitien 4C teidetzen du, hori da, 6'4μS, beraz, erdin cogitello 3'2μS behälter ditu






$$f = 1 \text{ kHz}$$

$$t = 1 \mu\text{s}$$

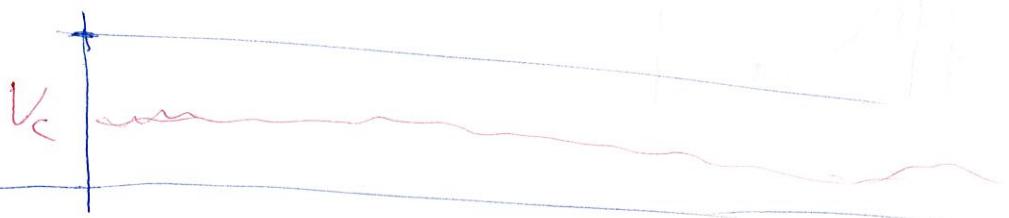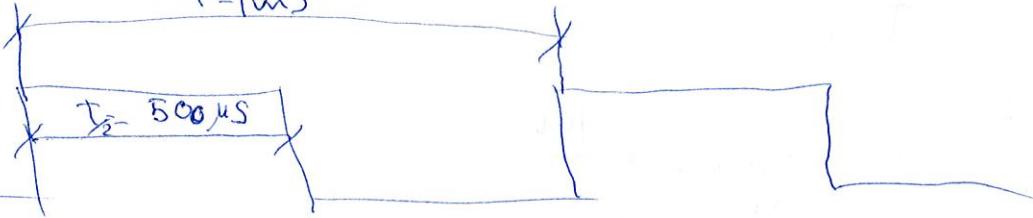


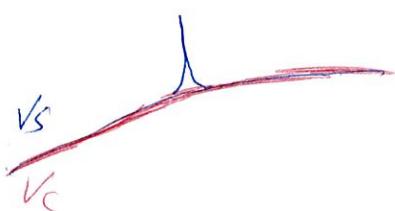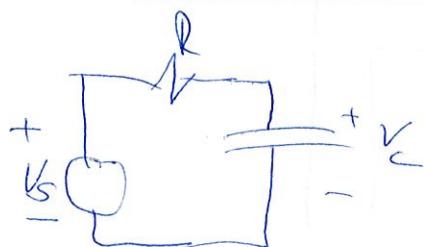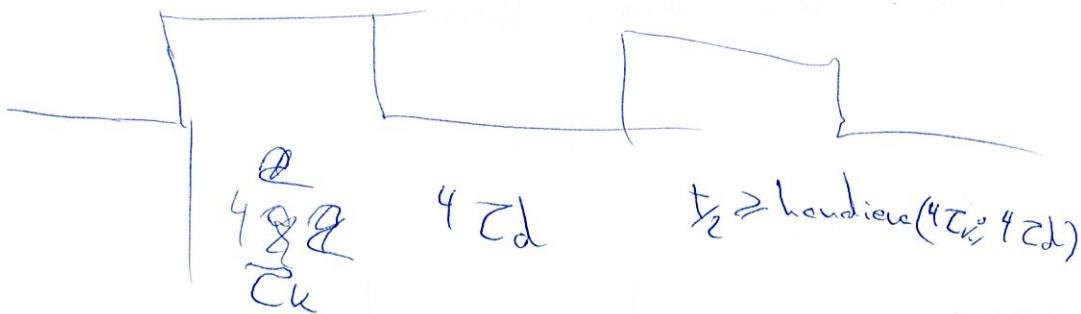$V_c$  ö till 10 cm jo ställer  $\frac{T}{2} \geq 4R$ ,  $\Rightarrow t \geq 2(4R)$   $\Rightarrow f = \frac{1}{2(4R)}$




$f = 1 \text{ Hz}$

$T = 1 \text{ s}$

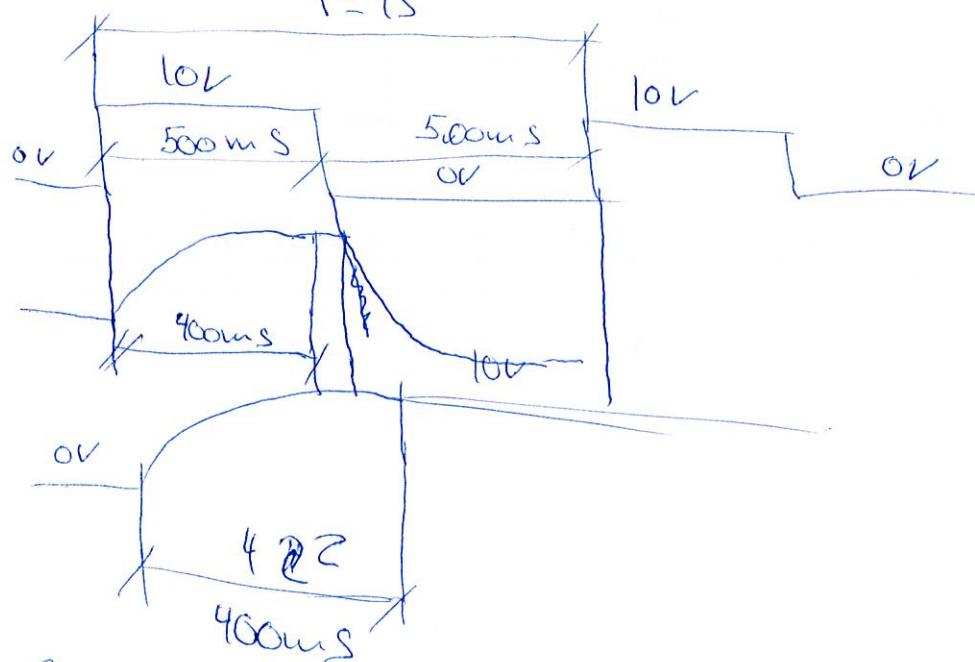
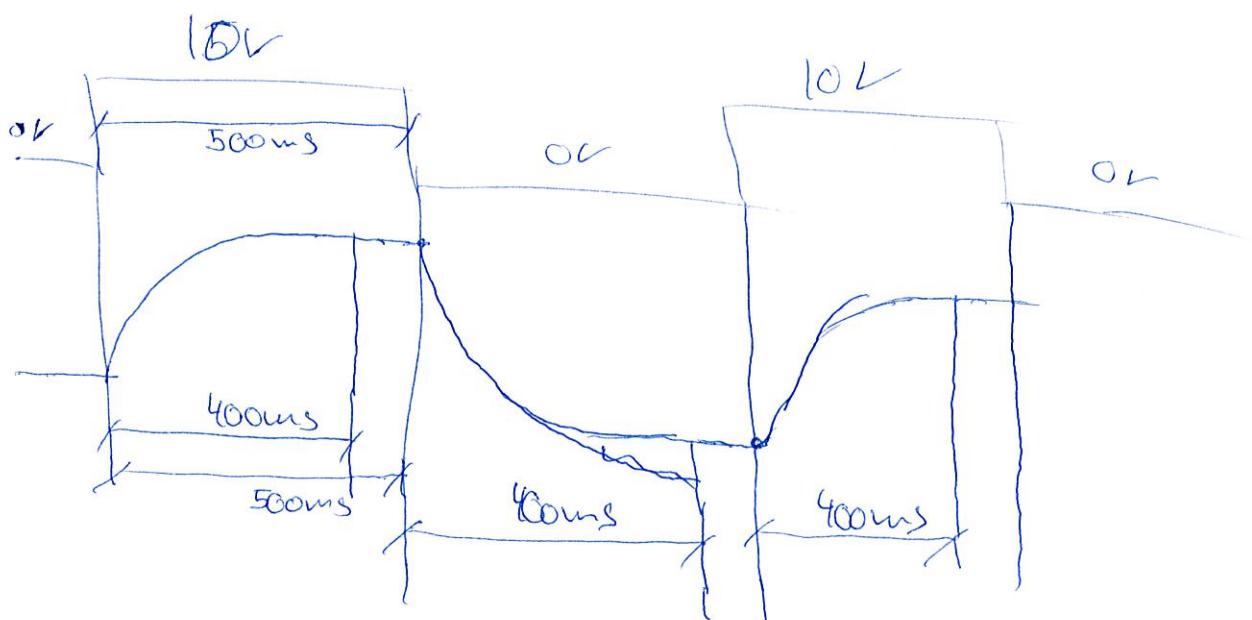
$$C = R \cdot C = 16\Omega \cdot 100\mu F = 1600\mu F$$



4.2


		$\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2$					
$Q_0 \bar{Q}_2$		$\bar{Q}_2$	$J, K,$	$Q_0 Q_1$	$\bar{Q}_0$	$Q'_0$	
$Q_0$	$Q_2$	$\bar{Q}_2$	$J, K,$	$Q_0 Q_1$	$\bar{Q}_0$	$Q'_0$	$Q'_0$
0	0	0	0	1 0	0 0	0 1	0
0	1	0	0	1 0	1 0	0 1	1
0	1	1	1 0	1 1	1 1	1 0	0
0	0	0	1 0	0 0	0 0	0 1	0
1	0	1	0	0 0	0 0	0 0	1
1	1	0	0	0 0	0 0	0 0	1
1	1	1	0	0 0	0 0	0 0	0

Schleifen: ~~-2-2-2-2-3-4-3...~~


-2 - 3 - 4 - 2 -



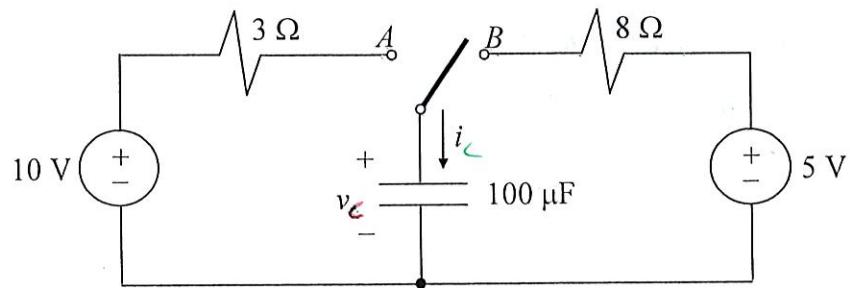Irudiko zirkuituan, kalkula itzazu  $v$  eta  $i$  magnitudeen balioak kommutagailuaren bi posizioetarako,  $A$  eta  $B$ . Zer gertatzen da kommutagailua posizio batetik bestera pasatzean? Irudika itzazu magnitudeen aldaketak denboran zehar kommutagailuaren posizioa aldatzean.



Komutagailua A posizioan

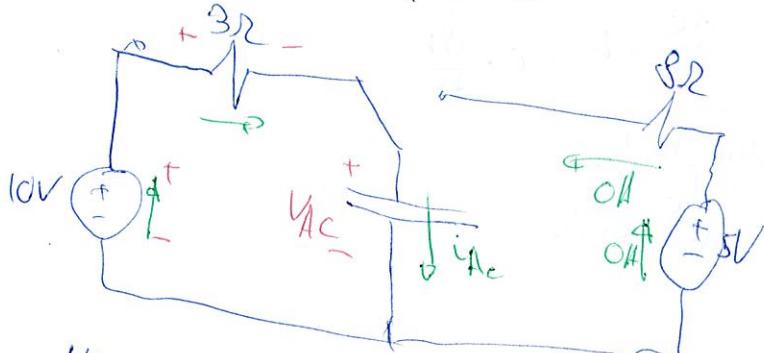

KL:

$$3I_C^A + V_C^A + 10V = 0 \Rightarrow 3I_C^A + 5V - 10V = 0 \Rightarrow I_C^A = 1A$$

$$q = C \cdot V$$

$$C = \frac{dq}{dt}$$

$$C = \frac{d\frac{q}{C}}{dt} = \frac{d(C \cdot V)}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt} + V \cdot \frac{dC}{dt}$$

$C$ : Kapacitatea denez,

$$i_C = \frac{dV_C}{dt} \cdot C$$


Egoera egonkorrean egongo denez kapacitadorearen tensio konstantea izango da. Besteaz,  $I_C^A = 0A$  izango da.

$$I_C(\infty) = 0A$$

Infinito ilarrarekin ean uhi du denbora lehen degoela posizio berean, hori den egoera egonkorrean degoela ~~tensio~~ kapacitadore.

$$\left. \begin{array}{l} 3I_C^A + V_C^A = 10V \\ I_C^A = 0A \end{array} \right\} V_C^A = 10V$$

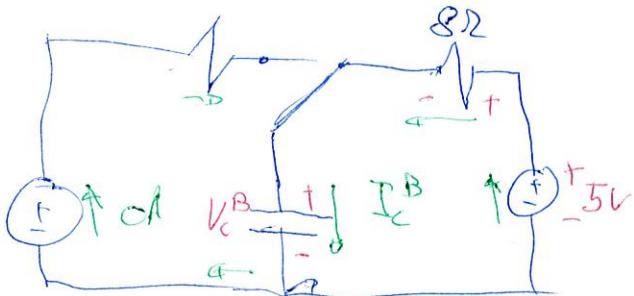Konstantagailua B posizioan: egoera egonkorrean.



UHL

$$5 + 8I_c^B + V_c^B = 0 \Rightarrow 8I_c^B + V_c^B = -5$$

$$q = C \cdot V \Rightarrow i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow i = \frac{dC}{dt} \cdot V + C \cdot \frac{dV}{dt}$$


C konstantea  
denez,  $\frac{dC}{dt} = 0$  d.

$$\text{Betaiz, } i_c^B = C \cdot \frac{dV}{dt}$$

Dendore luzez degenerez, egoera egonkorrean higo bezaz  $i_c^B = 0A$   
izango da.

$$i_c^B(\infty) = 0A$$

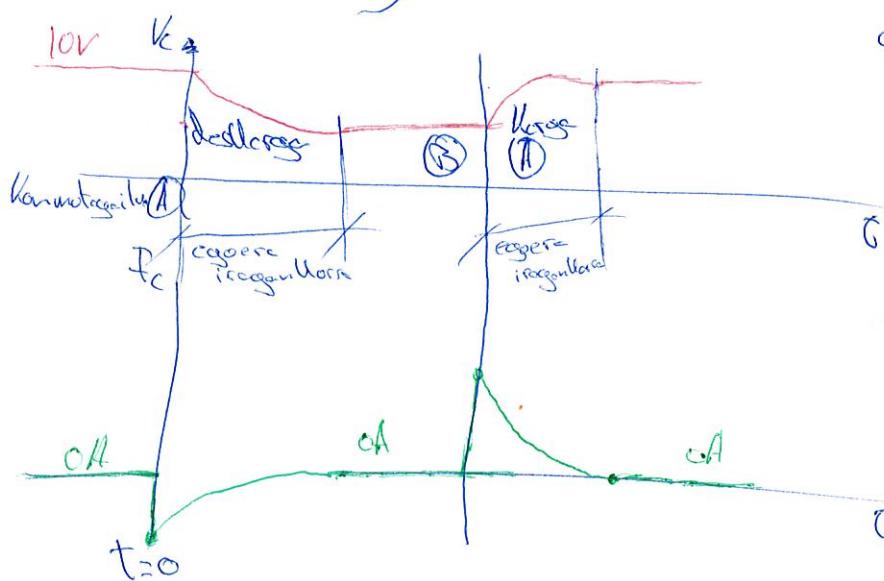
$$\left. \begin{array}{l} 8I_c^B + V_c^B = -5 \\ I_c^B = 0A \end{array} \right\} V_c^B = 5V$$



a)  $V_c^A(\infty) = 10V$       A  
 $I_c^A(\infty) = 0A$

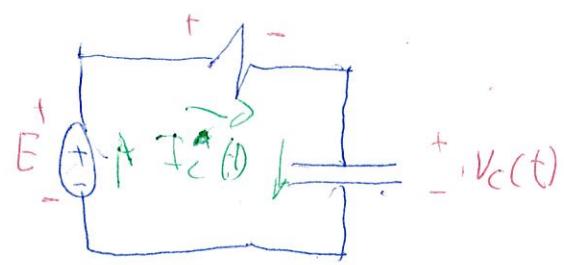b)  $t=0$       A  $\rightarrow$  B  
 $V_c^B(0^-) = 10V$   
 $i_c^B(0^-) = 0A$

$V_c^B(0^+) = V_c^A(0^+) = 10V$   
 $i_c^B(0^+)$ ?  
 $V_c^B(\infty) = 5V$        $i_c^B(\infty) = 0A$




Eigene ironketteen:

$$\text{KTL: } RI_c(t) + V_c(t) = E \quad (1) \quad \left. \begin{array}{l} RI_c = C \cdot \frac{V_{ct}}{dt} \\ I_c(t) = C \cdot \frac{dV_c(t)}{dt} \end{array} \right\}$$

Elkuvaio differentiaale.

$$V_c(t) = K_1 e^{\frac{-t}{RC}} + K_2$$

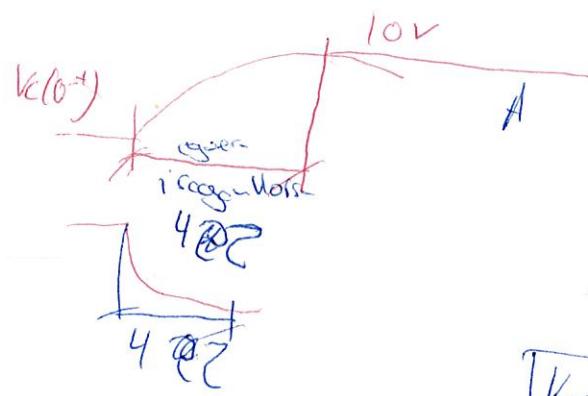

Soluazio. partikularrik:

$$5V = [V_c^A(0^+) = K_1 e^{-\frac{0}{RC}} + K_2 = K_1 + K_2]$$

$$10V = [V_c^A(\infty) = K_1 e^{-\frac{\infty}{RC}} + K_2 = K_2]$$

$$[K_2 = 10V]$$

$$K_1 + K_2 = 5V \Rightarrow K_1 = -5V$$

$$V_c^A(t) = -5e^{-\frac{t}{RC}} + 10 =$$

$$Z^A = R_C = 32 \cdot 100 \mu F = 300 \mu S$$

arbeitet - konstante

$$V_c^B(t) = e^{-\frac{t}{RC}} +$$

$$\approx$$

$$Z^B = 8R \cdot 100 \mu F = 800 \mu S$$

A

$$V_c^A(0^-) = 5V$$

$$V_c^A(0^+) = 5V$$

$$V_c^A(\infty) = 10V$$

$$\left| \begin{array}{l} I_c^A(0^-) = 0A \\ I_c^A(0^+) = \frac{5}{3}A \\ I_c^A(\infty) = 0A \end{array} \right.$$

B

$$V_c^B(0^-) = 10V$$


$$V_c^B(0^+) = 10V$$

$$V_c^B(\infty) = 5V$$

$$\left| \begin{array}{l} I_c^B(0^-) = 0A \\ I_c^B(0^+) = -\frac{5}{8}A \\ I_c^B(\infty) = 0A \end{array} \right.$$

$I = 0^+$


A

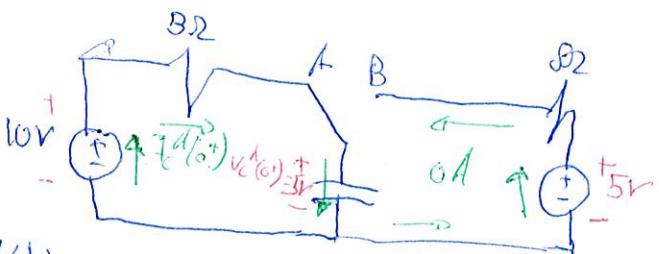

K+L


$$3I_c^A(0^+) + 5 - 10 = 0 \Rightarrow 3I_c^A(0^+) = 5 \Rightarrow I_c^A = \frac{5}{3}A$$

B

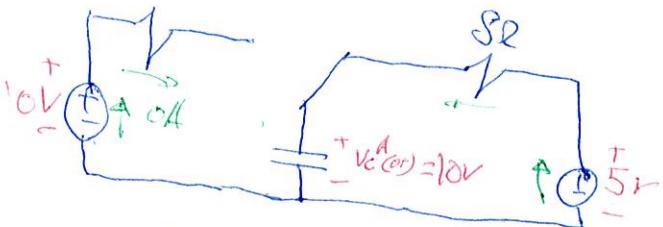

$$8I_c^A(0^+) + 10 - 5 = 0 \Rightarrow I_c^A = -\frac{5}{8}A$$

2010 - 11 - 26

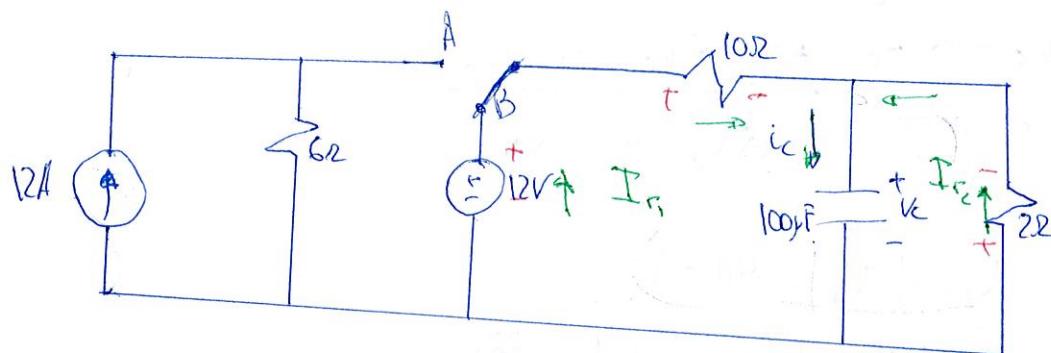


$I_C^B = 0A$  izango da egoera egunkorrean baitago.

$$1. \text{ maila: } -12 + 10I_{R_1} + V_C = 0 \Rightarrow -12 + 10I_{R_1} + 2I_{R_2} = 0 \Rightarrow [I_{R_1} = 1A]$$

$$2. \text{ maila: } 2I_{R_2} + V_C = 0 \Rightarrow 2I_{R_1} = V_C \Rightarrow [V_C = 2V]$$
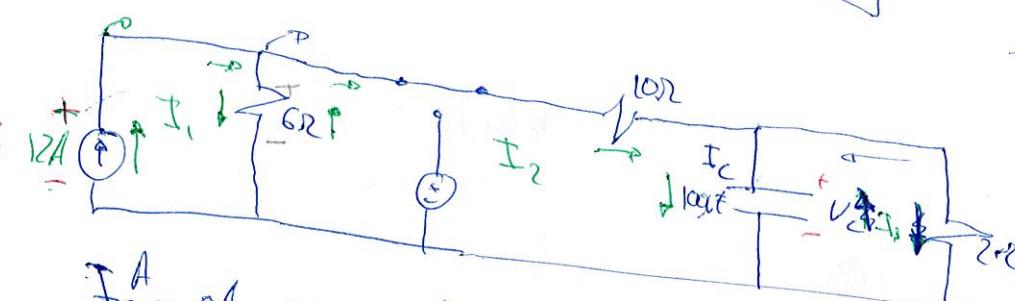
$$Q = I_{R_1} + I_{R_2} = 0 \quad I_1 = I_{R_2} \Rightarrow [-1A = I_{R_2}]$$



$I_C = 0A$  izango da egoera egunkorrean baitago.

~~$1. \text{ maila: } 6I_1 - 6I_2 - 12 = 0 \Rightarrow 6I_1 - 6I_2 - 12 = 0$~~

~~$2. \text{ maila: } 10I_2 + V_C + 6I_2 - 6I_1 = 0 \Rightarrow 16I_2 + V_C = 0$~~

~~$3. \text{ maila: } 2I_3 - V_C = 0$~~

$$Q = I_2 + I_3 \Rightarrow I_2 = -I_3 \Rightarrow [I_2 = -0.55A]$$

~~$2I_3 + V_C = 0$~~

~~$10I_2 + 2I_3 - 12 + V_C = 0$~~

~~$22I_3 = 12$~~

~~$I_3 = 0.55A$~~

$$6I_1 - 6I_2 - 12 = 0$$

$$I_1 = \frac{15.27}{6} = 2.55A$$

~~$1. \text{ maila: } 6I_1 - 6I_2 - V_C = 0 \Rightarrow 72 - 6I_2 - 12 = 0 \Rightarrow I_2 = 10A$~~

~~$2. \text{ maila: } 10I_2 + V_C + 6I_2 - 6I_1 = 0 \Rightarrow 160 - 72 + V_C = 0 \Rightarrow V_C = -88V$~~

~~$3. \text{ maila: } 2I_3 - V_C = 0 \Rightarrow V_C =$~~

$$\textcircled{1} \text{ f. malla: } 6I_1 - 6I_2 - V_1 = 0$$

$$\textcircled{2} \text{ f. malla: } 10I_2 + V_C + 6I_2 - 6I_1 = 0 \Rightarrow 16I_2 + V_C - 6I_1 = 0$$

$$\textcircled{3} \text{ f. malla: } 2I_3 + V_C = 0 \Rightarrow 2I_3 + V_C = 0$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{array}{l} \cancel{2I_2 + I_3 = 0 + I_2 = I_3} \\ 0 = I_2 - I_3 \Rightarrow I_2 = I_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2I_2 + V_C = 0 \\ 18I_2 - 6I_1 = 0 \end{array}$$

$$I_2 = 3I_2 = 36 \quad I_2 = \frac{1}{3}I_1 = 4A = I_3$$

$$6 \cdot 3I_2 - 6I_2 - V_1 = 0 \Rightarrow 12I_2 - V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 48V$$

$$16I_2 + V_C - 18I_2 = 0 \Rightarrow -2I_2 + V_C = 0 \Rightarrow V_C = 8V$$


$$I_1 = 12A$$

$$I_2 = 4A$$

$$I_3 = 4A$$

Que falte  
más fall  
Gmoto 60

\textcircled{B}

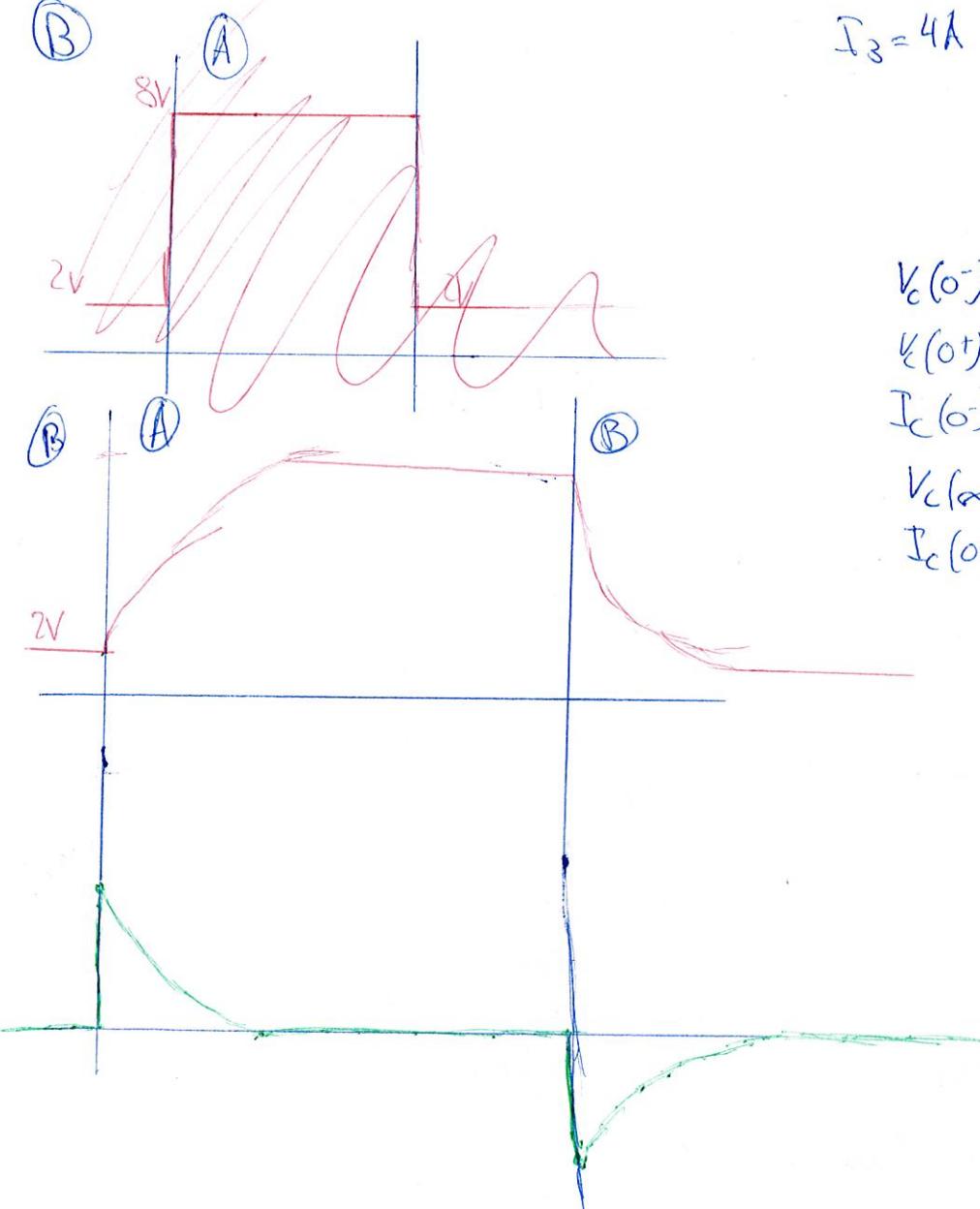

$$V_C(0^-) = 2V$$

$$V_C(0^+) = 2V$$

$$I_C(0^-) = 0A$$

$$V_C(\infty) = 8V$$


$$I_C(0^+) = 10/6A$$

# Ariketek. Diodek

Konputagailuen teknologien  
Oinarrizko

③

④

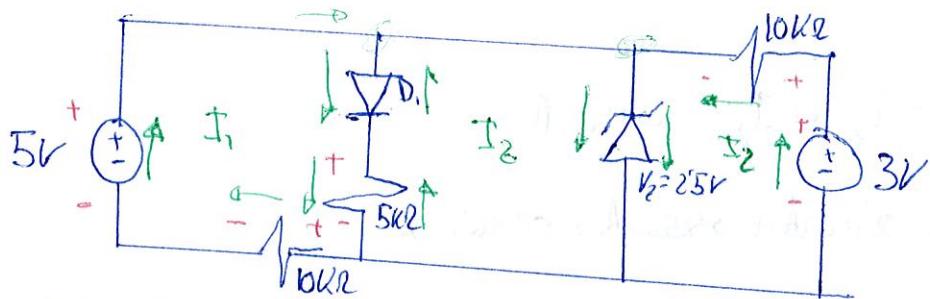

I. Hipotesia

$$D_1: 2P$$

$$\text{Ekuaioak} \quad V_D = 0.2V$$

$$\text{Bildintza} \quad I_{D1} \geq 0$$

$$\text{Eredz.} \quad I_{D1} = I_D$$


$$D_2: 1.P \text{ zener arrunta}$$

$$I_{D2} = V_D - V_Z = 0$$

$$D_2: -V_Z < V_D \leq V_Z$$




Bilboitu balioakide:

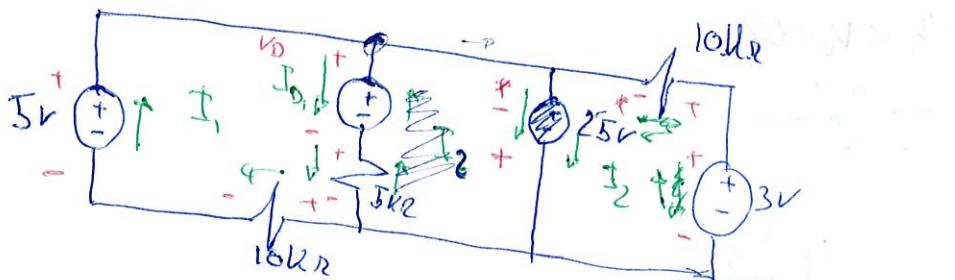

$$10k\Omega + 5k\Omega + 10k\Omega,$$

$$I_1 - I_2 = I_D,$$

$$I_2 \quad I_2 = 0$$

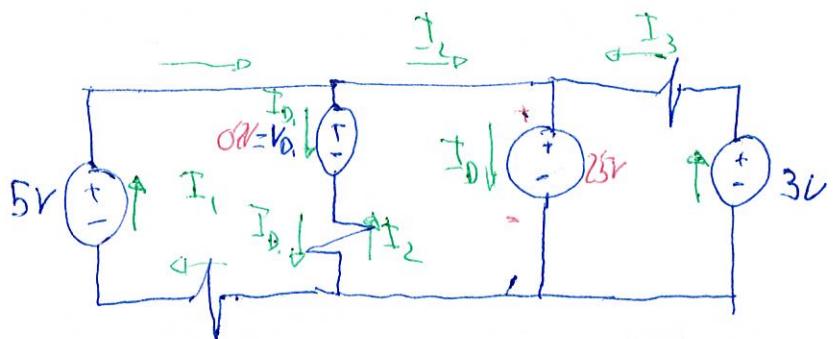

$$I_1 - I_2 = I_{D1} \Rightarrow I_1 - I_{D1} = I_2 \Rightarrow I_2 = -0.11 \text{ mA}$$

$$I_2 + I_3 = I_{D2} \quad I_{D2} = 0.11 \text{ mA} + 0.25 \text{ mA} = 0.36 \text{ mA}$$

$$0.2 + 5K I_{D1} + 10 I_1 = 5 \Rightarrow 5K I_{D1} + 2.5 + 0.2 = 5 \quad I_{D1} = 0.36 \text{ mA}$$

$$2.5V + 10K I_1 = 5 \Rightarrow I_1 = 0.25 \text{ mA}$$

$$10K I_3 + 2.5 = 3 \Rightarrow I_3 = 0.05 \text{ mA}$$

$$I_2 + I_3 = I_{D2} \Rightarrow -0.06 \text{ mA} = I_{D2}$$

Beherrschende Hypothese gewählt:  $I_{D2} > 0$

Hypothese

Eukardiale D: Z.P  
 $V_D1 = 0.2$


Enddiastole D: 0

Eredivale  $\rightarrow$

D<sub>2</sub>: A.P. ansteigt

$$I_{D2} = 0 \text{ A}$$

$$-V_2 \leq V_D \leq 0.2$$

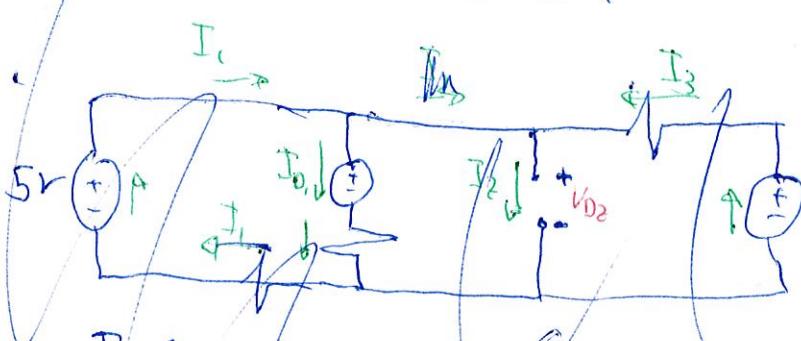

$$I_2 + I_3 = 0$$

$$I_1 + I_2 = I_{D1}$$

$$0.2 + 5I_{D1} + 10I_{D1} = 5$$

$$V_{D2} + 10I_1 = 5$$

$$10I_3 + V_{D2} = 3$$


$$I_1 + I_3 = I_{D1} - 0 = I_1 + I_3 = I_{D1}$$

$$0.2 + 5I_{D1} + 10I_1 = 0$$

$$10I_3 + V_{D2} = 3$$

$$V_{D2} + 10I_1 = 5$$


$$10I_3 = 5$$

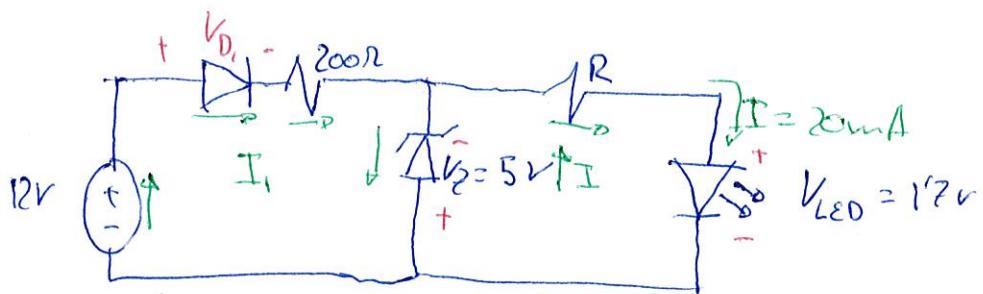

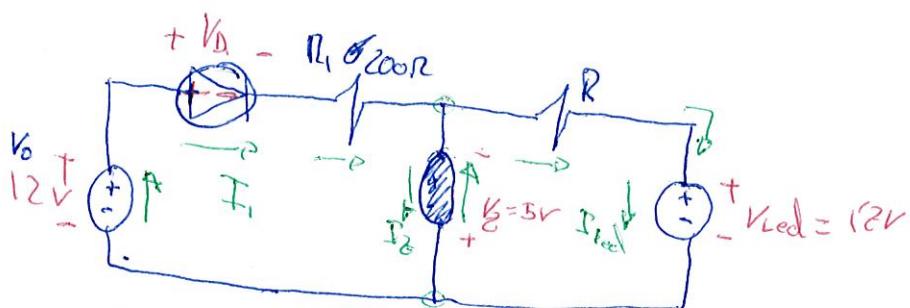1. Hypothese:  $D_1$ ,  $D_2$  P,  $D_3$  A,  $V_{D1} = 0.2V$ ,  $V_{D2} = 0.5V$ ,  $V_{D3} = 1.2V$

Bildintervall  $I_{D1} \geq 0$ ,  $I_E = 0$ ,  $I_{LED} \geq 0$

Ersatzschaltungsprinzip:  $\text{---} (+) \text{---} \dots \text{---} (-)$



$$I_1 = I_2 + I_{LED}$$

$$0.2 + 0.2V I_1 - 0.5V = 12 - 0 \Rightarrow I_1 = \frac{6.3}{0.2} = 31.5 \text{ mA}$$

$$0.2 + 0.2V I_1 + R I_{LED} + 1.2 = 12 \Rightarrow 0.2 + 6.3 + 0.2 \cdot 20 \cdot I_{LED} + 1.2 = 12 \Rightarrow R = \frac{3.3}{20} = 0.165 \text{ k}\Omega$$

$$I_2 = I_{LED} \Rightarrow$$


$$V_{D1} = 0.2V$$

~~$$R_K = 31.5 \text{ mA} \cdot 0.2 \text{ k}\Omega = 6.3 \text{ k}\Omega$$~~


$$R_K = 20 \text{ mA} \cdot 0.165 = 3.3 \text{ k}\Omega$$



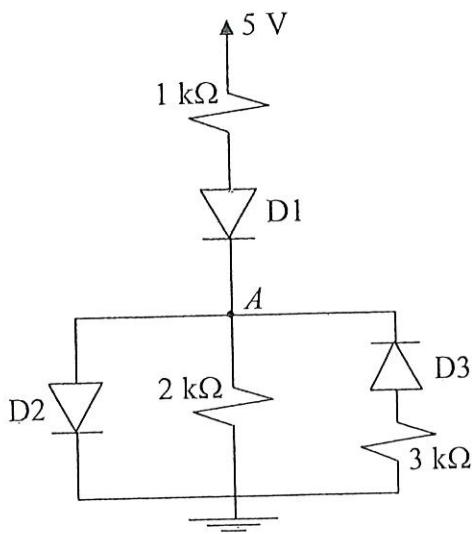Analiza ezazu irudiko zirkuitua diodoaren bigarren hurbilketa erabiliz. Zenbatekoa da *A* puntuaren tentsioa?





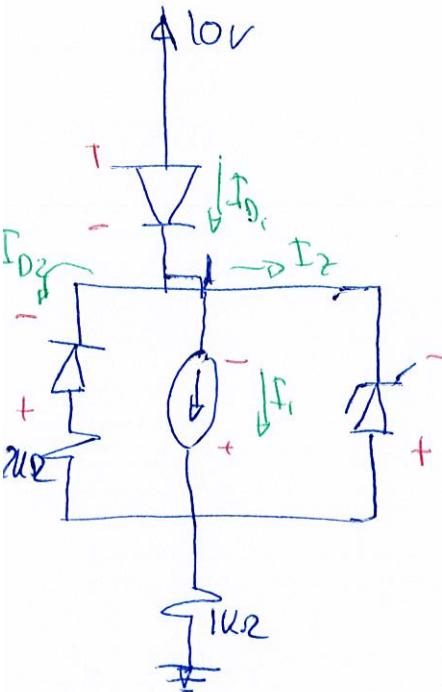

A-ren tensio

$$V_A = -3V + 1I_D = 6.3 - 3 = 3.3V$$

D<sub>1</sub>: Z.P

$$\text{eluccio } V_{D_1} = 0.2$$

$$\text{B/dint } I_{D_1} \geq 0$$

$$\text{eredur } \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \quad +V_{D_1} -$$

D<sub>2</sub>: A.P

$$I_{D_2} = 0A$$

$$V_{D_2} \leq 0.2$$


$$+V_{D_2} -$$

D<sub>3</sub>: A.P zener

$$-V_Z = V_{D_2}$$

$$I_Z \geq 0$$

$$\begin{array}{c} + \\ - \end{array}$$

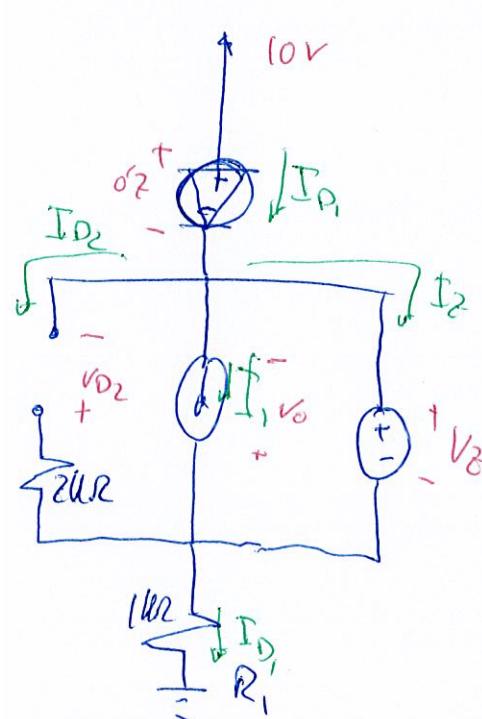

$$I_{D_1} = I_{D_2} + I_1 + I_2 \Rightarrow I_{D_1} - I_2 = 5mA$$

$$0.2 - V_{D_2} + I_{D_2} = 10 \Rightarrow V_{D_2} = +3V$$

$$0.2 + V_0 + I_{D_1} = 10 \Rightarrow V_0 = +3V$$

$$0.2 + V_0 + I_{D_1} = 10 \Rightarrow 0.2 + 3 + 1I_{D_1} = 10$$

$$I_{D_1} = 6.3mA$$

$$I_2 = 6.3 - 5 = 1.3mA$$

$$D_1 \Rightarrow V_{D_1} = 0.2V, I_{D_1} = 6.3mA$$

$$D_2 \Rightarrow V_Z = 3V, I_2 = 1.3mA$$


$$D_2 \Rightarrow V_{D_2} = +3V, I_{D_2} = 0A$$

$$V_0 = +3V$$

$$R_1 = 6.3V$$



### Aribetek U. Diodecke

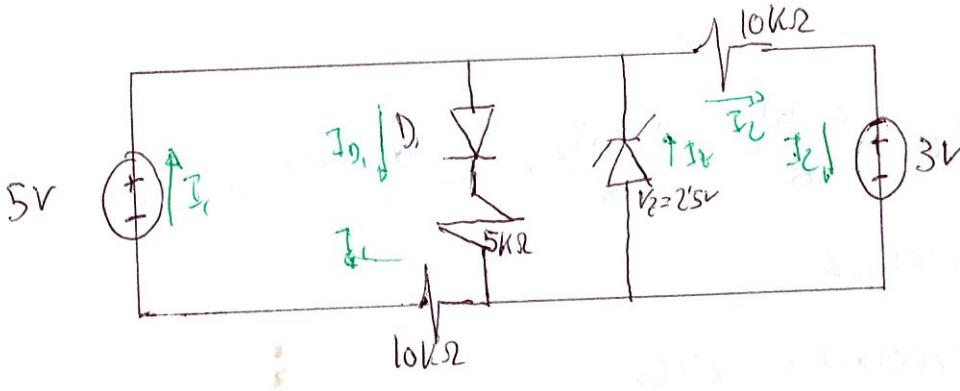

Aitzel Elv

(8)

### I. hipotesie

$$D_1: Z.P \quad D_2: A.P \text{ arrunta}$$

Ekuazioide

$$V_{D_1} = 0'7V$$

$$I_{D_2} = 0A$$

Baldintzaile


$$I_{D_1} \geq 0$$

$$-V_{D_2} \leq V_{D_1} \leq 0'7$$

Eredjue

$$\begin{array}{c} \rightarrow \\ +V_{D_1} - \end{array}$$
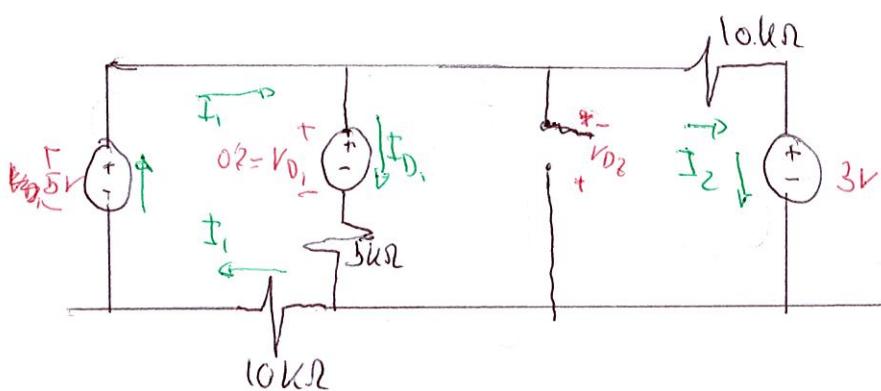
$$\begin{array}{c} \rightarrow \\ +V_{D_2} - \end{array}$$



KKL

$$I_1 = I_2 + I_{D_1} \quad (1)$$

U+L

$$5I_{D_1} + 10I_1 = 5 - 0'7 \quad (2)$$

$$-V_{D_2} + 10I_1 = 5 \quad (3)$$

$$10I_2 + 10I_1 = 5 - 3 \quad (4)$$

$$(1) \rightarrow (2) : 5I_{D_1} + 10(I_2 + I_{D_1}) = 4'3 \Rightarrow 15 \cdot \left( \frac{1 - 10I_2}{5} \right) + 10I_2 = 4'3 \Rightarrow 3 - 30I_2 + 10I_2 = 4'3 \Rightarrow -20I_2 = 1'3 \Rightarrow I_2 = -0'065mA$$

$$I_2 = -0'065mA$$

① → ④

$$10I_2 + 10 \cdot (I_2 + I_{D_1}) = 2$$

$$20I_2 + 10I_{D_1} = 2 \Rightarrow I_{D_1} = \frac{2 - 20I_2}{10} = \frac{1 - 10I_2}{5} = \frac{(-10(0.065))}{5} = 0.33 \text{ mA}$$
$$I_2 = 0.065 + 0.33 = 0.265 \text{ mA}$$

$$V_{D2} = 10I_1 - 5 = 10(0.265) - 5 = 2.35 \text{ V}$$

$$I_{D1} > 0$$

Beraz, Hypothese zuvereit da,  $-2.5 \leq 2.35 \leq 0.2$ , Lehen Hypothese zuvereit da.

b)

Potenzien balancieren:

$$\sum p_x = \sum p_e$$

$$P_1 = 5 \cdot 0.262 = 1.31 \text{ mW}$$

$$P_2 = 0.2 \cdot I_{D_1} = 0.231 \text{ mW}$$

$$P_3 = 5 \cdot (0.33)^2 = 0.544 \text{ mW}$$

$$P_4 = 10 \cdot (-0.065)^2 = 0.042 \text{ mW}$$

$$P_5 = 3 \cdot (0.065) = 0.195 \text{ mW}$$

$$P_6 = 10 \cdot (0.262)^2 = 0.68 \text{ mW}$$


$$P_7 = 0 \text{ mW}$$

$$1.31 \text{ mW} = 0.231 + 0.544 + 0.042 + 0.068 - 0.195$$

$$1.31 \text{ mW} = 1.31 \text{ mW} \Rightarrow \sum p_x = \sum p_e \text{ betetzen da}$$

# Ariketako Dioda

3.

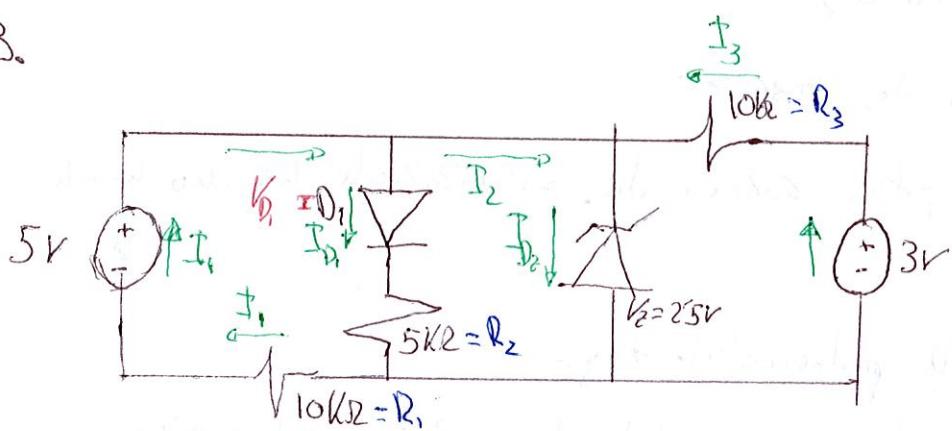

(1)

1. Hipotesia:


$$D_1: Z.P \quad D_2: AP \text{ zener}$$

Ekuazioak:  $V_D = 0.2V$   $V_D = -V_2$

Baldintza:  $I_{D1} \geq 0$   $I_{D2} \leq 0$

Eredua:

Cirkuito berrikoidea:

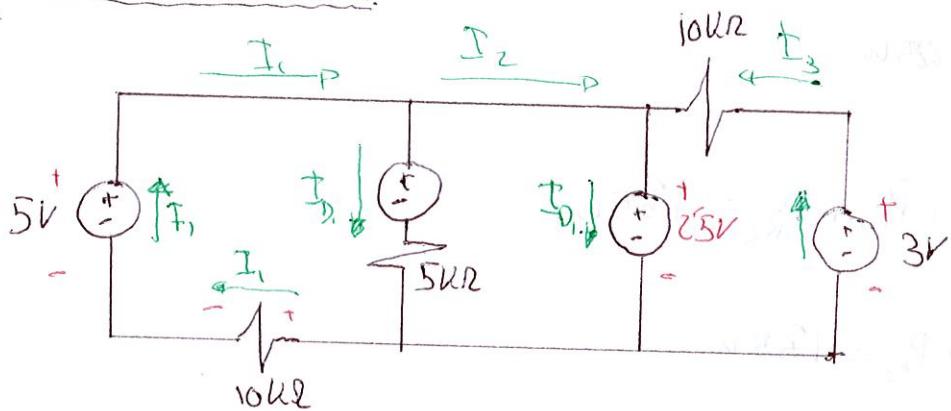

$$I_1 - I_2 = I_{D1} \Rightarrow I_1 - I_{D1} = I_2 \Rightarrow I_2 = 0.11mA$$

$$I_2 + I_3 = I_{D2} \Rightarrow I_2 + I_{D2} = -0.66mA \Rightarrow I_{D2} = I_2 + I_3 = -0.66mA$$

$$0.2 + 5kI_{D1} + 10kI_1 = 5 \Rightarrow 0.2 + 5kI_{D1} + 2.5 = 5 \Rightarrow I_{D1} = 0.36mA$$

$$2.5 + 10kI_1 = 5 \Rightarrow I_1 = 0.25mA$$

$$10kI_3 + 2.5 = 3 \Rightarrow I_3 = 0.05mA$$

$I_{D_2} \leq 0$  denet, hor de,  $-0'06mA \leq 0$

$I_{D_1} \geq 0$  denet, hor de,  $0'36 \geq 0$

Berez, lehenengo li potesiak zuzena da, polarizazioak hondoko hauek dira:

$D_1$  diodoa: Zuzentki polarizatuta dago

$D_2$  diodoa: Alderantzitako polarizatuta dago, zuner polarizazioa.

$$I_1 = 0'25mA; I_2 = -0'11mA; I_3 = 0'05mA; I_{D_1} = 0'36mA; I_{D_2} = 0'06mA$$

$$V_{R_1} = I_1 \cdot 10k\Omega = 2'5V; V_{R_2} = I_{D_1} \cdot \cancel{0'36mA} = 1'8V; V_{R_3} = I_3 \cdot 10k\Omega = 0'5V$$

b)

$$P_{R_1} = 5 \cdot 0'25mA = 1W \quad P_{R_2} = 0'06 \cdot 2'5 = 0'15W$$

$$P_{D_1} = 0'36mA \cdot 0'2 = 0'252W \quad P_{R_3} = 0'5 \cdot 0'05 = 0'025W$$

$$P_{R_2} = \cancel{1'8} \cdot 0'36 = 0'648W \quad P_{R_1} = 3 \cdot 0'05 = 0'15W$$

$$P_{R_1} = 2'5 \cdot 0'25 = 0'625W$$

$$\sum \text{xoraketa} = P_{D_1} + P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} = 1'55W$$

$$\sum \text{emank} = P_{R_1} + P_{D_2} + P_{R_2} = 1'55W$$