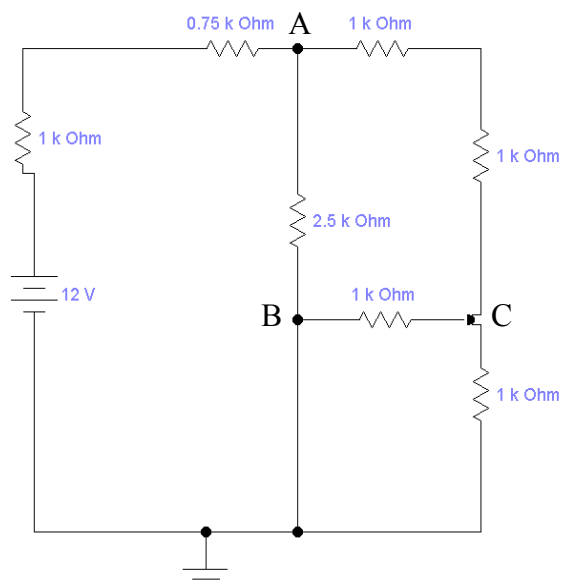


ORDENAGAILUEN TEKNOLOGIAREN OINARRIAK


LABORATEGIKO PRAKTIKAK

2.Praktika: Korrante Zuzeneko tentsioak


Electronics Workbench, zirkuitu elektronikoen simulazio sistema erabilita, honako zirkuitu hauek diseinatu. Zirkuituen elementuetako tentsio balioak aztertu eta ondorioak atera.



1. Zirkuitua

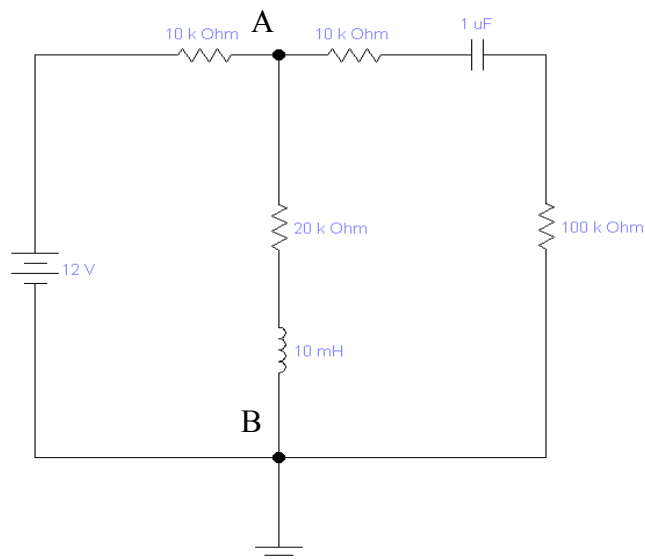

2. Zirkuitua

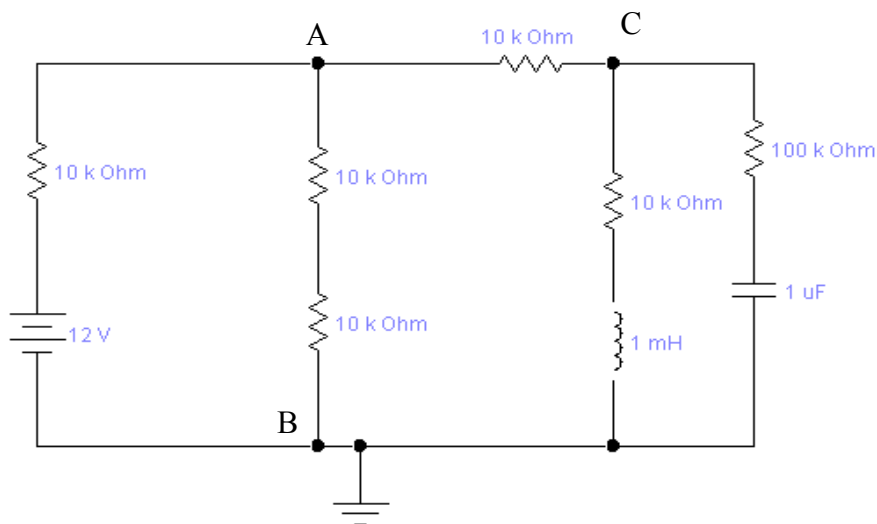

3. Zirkuitua

- Hiru zirkuituetarako, korrante guztiak kalkulatu. A eta B puntuen arteko tentsioa kalkulatu. B eta C puntuen arteko tentsioa kalkulatu (2. Zirkuituan izan ezik)
- 3. Zirkuituko kondentsadoreak, zein tentsio eta zein karga biltzen ditu? Zergatik?