Konputagailuen Teknologiaren Oinarriak





Zirkuituetarako sarrera. Definizioak

- Zer dira zirkuituak?
- Sailkapena:
 - Linealak Ez linealak
 - Bilduak Banatuak
 - Analogikoak Digitalak
- Zirkuituen diseinua
- Ezaugarriak eta egoera
- Seinale-motak: korronte zuzena eta korronte alternoa
- Funtzionamendu-egoerak: egonkorra eta iragankorra

Zer da zirkuitu bat?




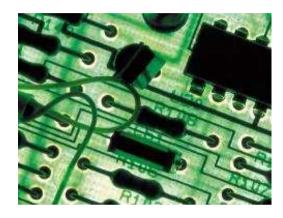

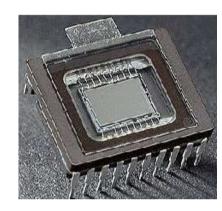

- Elementu (osagai) multzo bat, elektrikoak zein elektronikoak
- Haien artean konektatuta daudela,
- Gutxienez ibilbide itxi bat dago bertatik korronte elektrikoa zirkulatzeko.
- Energia/informazioa garraiatzea/prozesatzea da, eskuarki, helburua.

Osagaien ereduak

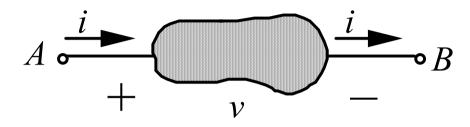


Zirkuituko elementua

i eta *v* magnitudeen arteko erlazio matematiko finkoa:


$$i = f(v)$$

Portaera erreala

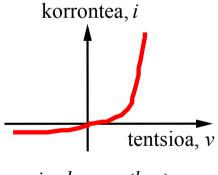


$i = k_1 \exp(k_2 v)$

hurbilketa

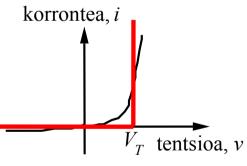

$$\begin{cases} i = 0 \text{ baldin } v \le V_T \\ v = V_T \text{ baldin } i \ge 0 \end{cases}$$

hurbilketa zehatzagoa

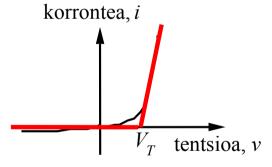



$$\begin{cases} i = 0 \text{ baldin } v \le V_T \\ v = V_T + i \cdot R, \text{ baldin } i \ge 0 \end{cases}$$

Zirkuitu linealak – Zirkuitu ez linealak

Osagai LINEALA:

Osagai EZ LINEALA:

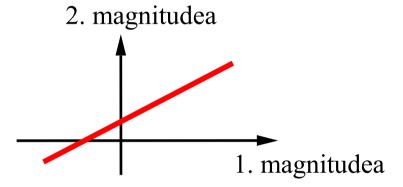


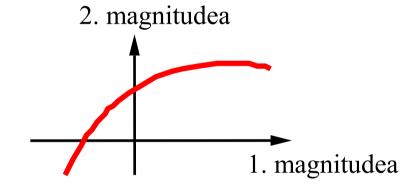


Zirkuitu bilduak – Zirkuitu banatuak

Zirkuitu BILDUA:


Zirkuitu BANATUA:

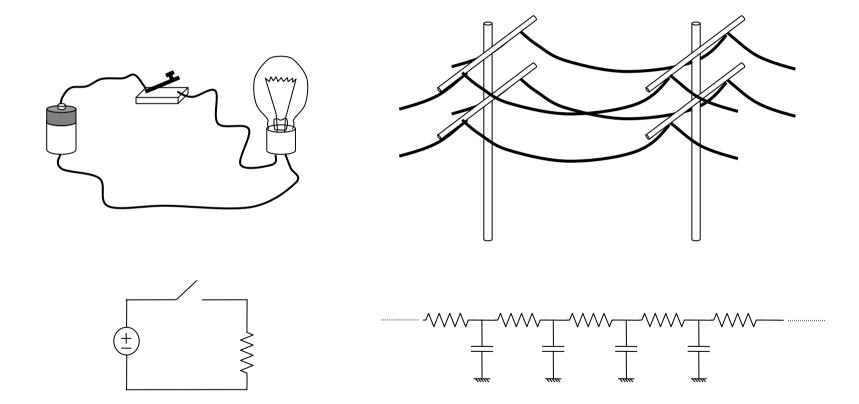

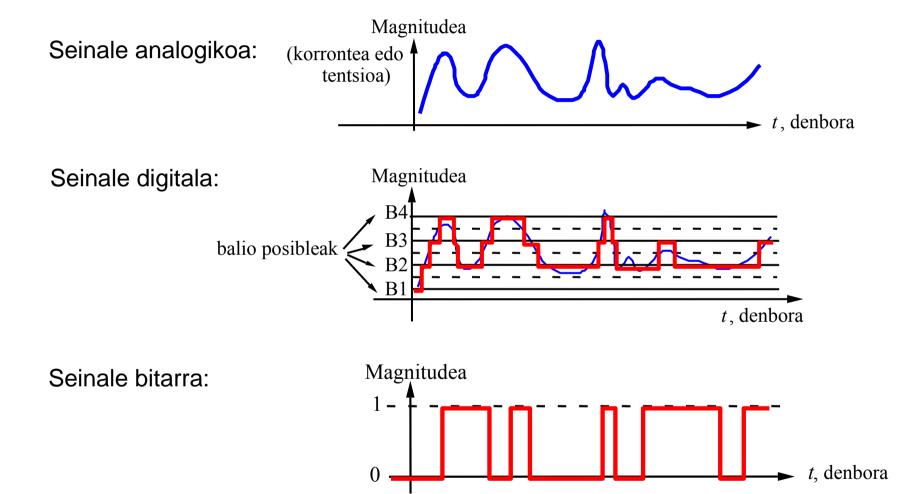
Zirkuitu analogikoak – Zirkuitu digitalak



Zirkuituen gaineko ikuspuntuak

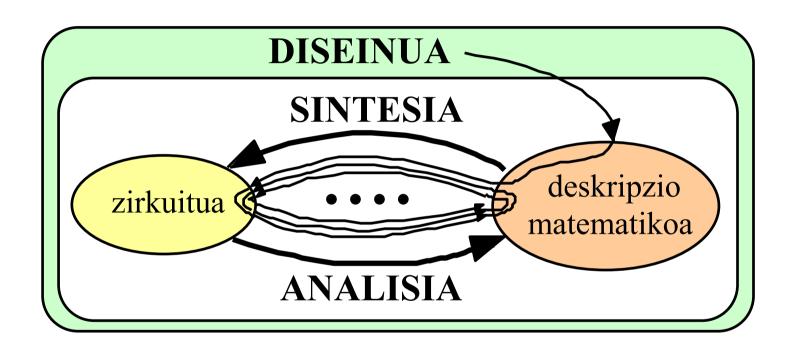


Zirkuituen ezaugarriak eta egoera

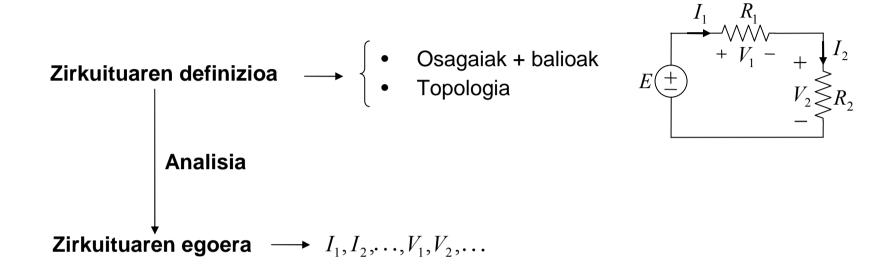



Korronte motak

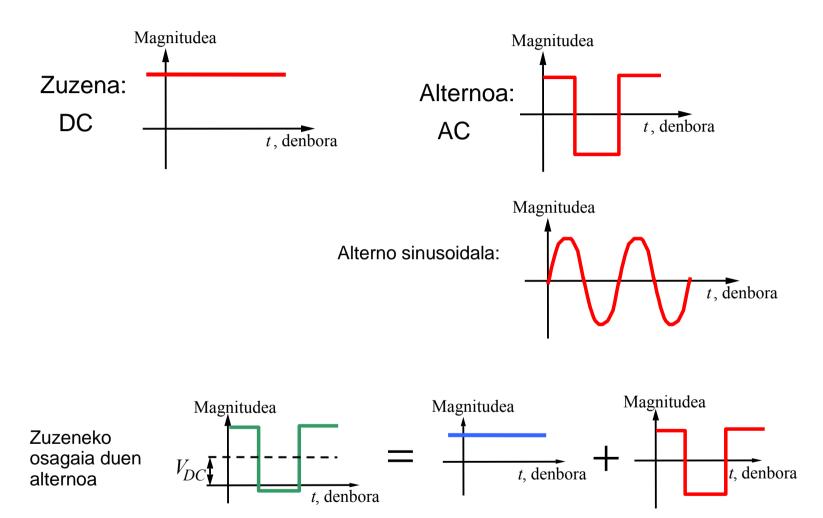

Funtzionamendu-egoerak: egonkorra - iragankorra

